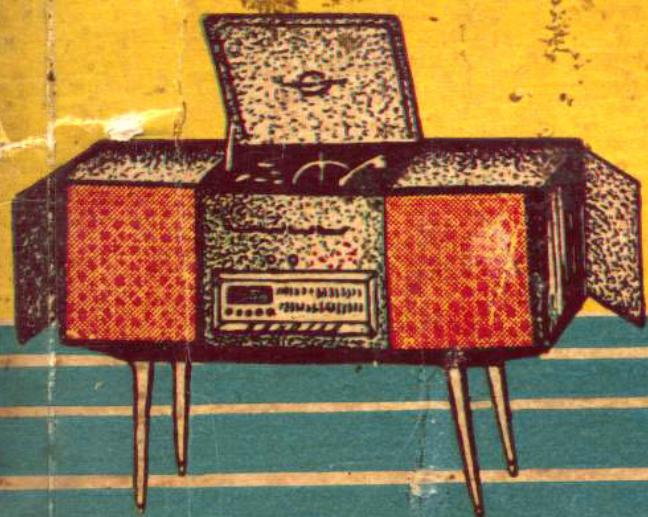


SERI PENGETAHUAN TEKNIK

Pedoman
**STORING
RADIO**



DISUSUN OLEH:

FU SUEN FANG



ISI BUKU

No.	Hal.
1. Kata pengantar	5
2. Penjetelan pada permu	7
3. Penjetelan dua pesawat jang. berbareng	9
4. Kelemahan suara dari pemantjar diauh	10
5. L o u d s p e a k e r	13
6. Panas jang harus diketahui	35
7. Pemakaian pesawat	17
8. Bila menghadapi suatu storin g	20
9. S t o r i n g	22
10. Timbul suara-ketika waktunya diputar	32
11. Suara kurang	34
12. Suara tiu	39
13. Suara	42
14. Mi c.	48
15. Suara ding	50
16. Suara gemb	61
17. Suara tj	66
18. Suara brom	70
19. Afstem Indicator tidak bekerja	75
20. Gangguan? dari Radio Battery	81
21. Pesawat penerima tidak bunyi	87
22. Soal Djawab	97

RP. 63,50

SERI PENGETAHUAN TEKNIK

PEDOMAN *Storing Radio*

Tjetakan Pertama

Disusun oleh:
Fu Suen Fang

1962

Penerbit: „ABADI“ Surabaja

DILARANG MENGUTIP

Hak penulis dilindungi
oleh
Undang - Undang.

Buku ini hanya dapat dianggap sah apabila telah dibubuhinya tanda-tangan penerbit seperti dibawah ini.

G. Wong
黃雨生

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Storing Radio ini adalah tambahan atau lanjutan dari buku seri pengetahuan teknik yang telah dulu dan terbitnya, jaitu buku Montir Radio Praktis.

Buku ini sengadja kami susun menurut berbagai matjam2 gangguan atau Storing2 yang sering terdapat atau sering kita alami dalam mengerjakan reparasi atau service.

Buku Pedoman Storing Radio ini dapat pula digunakan sebagai petunjuk bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuannya setelah mendapatkan pelajaran tingkat pertama dari teori maupun praktiknya. Buku ini sengadja disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari atau diikuti untuk dipraktekkan. Dapat pula diikuti menurut tjara2 atau metode2 yang terdapat pada buku tersebut, dengan menggunakan tjara praktis / sesingkat-singkatnya untuk mengerjakan praktiknya, serta mempersingkat waktunya dan memperluas pula pengetahuannya dalam lapangan teknik Radio.

Pelajaranilah buku ini baik2, sehingga anda tak perlu bersedih hati lagi untuk memperbaiki atau memberi pertolongan dalam kerusakan2 atau kerewelan2 tersebut. Dan lagi pula bagi anda kami serukan bekerjalah dengan hati sabar dan teliti untuk mendapatkan hasil yang baik.

Kemungkinan besar sekali anda akan dapat memperbaiki pesawat penerima radio sendiri dengan lancar dan sukses.

Seimoga dengan terbitnya buku Pedoman Storing Radio ini tjuhup bermanfaat bagi anda yang sungguh2 belajar atau bakat dalam teknik Radio.

Demi perbaikan buku ini, kami tak segan-segan untuk menerima kritik2 maupun saran2 yang berfaedah dan sehat.

Penjusun.

Surabaja tgl. 20 Desember 1961.

PENJETELAN pada PERMULAAN

Kita menjetel pesawat penerima Radio ini umumnya penjetelan itu disetel sedemikian rupa sehingga penerimaan pada suatu siaran tadi tepat pada gelombangnya/atau aranjanya, apabila kita pandang sepintas lalu sangat mudahlah pekerdjaaan ini, akan tetapi harus tepatlah pada gelombangnya jang diingini tadi, barulah penjetelan ini dapat memuaskan si-pendengar.

Permulaan penjetelan ini haruslah dilakukan pada sakelarnya dulu, jaitu sakelar tersebut kita dapatkan pada potensio-meternya. Apabila pesawat penerima kita padamkan/matikan djugalah melalui sakelar tersebut. Pada pesawat penerima A.C.-D.C. pun djuga samalah letaknya sakelar tersebut, pada potensio-meternya.

Pesawat penerima D.C. itu, tidak demikianlah halnya pada semua pesawat tersebut. Pesawat penerima ini ada jang memakai dua sakelar, jaitu satu sakelar dipergunakan untuk tekanan fillamentnya/pidjarnya, satu sakelar dipergunakan untuk tekanan anode dan scherm-roosternya. Pada pembukaan ini, haruslah kita buka dahulu pada sakelar fillamentnya, kemudian jang satunya.

Dan lagi pula pengatur pengeras ini kita letakkam pada kedudukan buka seperempat sadja, agar dapat mendengarkan suara atau memudahkan penjetelannya. Apabila mendapatkan suatu siaran atau sender jang lemah/djcauh maka haruslah kita buka / putar potensio tadi lebih keras, agar supaja dapat disetel tepat pada pemantjar tersebut.

Pembukaan pada potensio-meter ini dijangalih dibuka semua/dipolkan, oleh karena pendengaran dari suara2 tadi sangat keras dan lagi biasanya suara gangguannya pun amat keras, sehingga suara jang kita dengar tadi tidak puas.

Sakelar2 jang kita dapatkan pada potensio-meternya, kita tjkup memutarkan kekanan sadja, terdengarlah suara klek/tek tadi, terlaksanalah pekerdjaaan jang pertama tadi, kalau pemutaran kekanan ini kita teruskan, maka tidak ada hubunganlah pada sakelarnya itu, hanja berlakulah pada pengatur suaranya sadja. Pembukaan potensio ini samalah halnya seperti diatas tadi, putarlah sedikit demi sedikit sadja.

Setelah pembukaan sakelar dilakukan, mulailah arus tadi mengalir kedalam pesawatnya, pemanasan pada pemidjar dan

penerang pertjisanja djuga mulai bekerdjia / terang. Akan tetapi pada pesawat penerima D.C. itu, saat sakelar kita buka begitu djuga serentak pesawat penerima tadi dapat didengarkan / menerima sender tidak perlu untuk menunggu waktu lebih lama lagi.

Tetapi pada pesawat penerima A.C. atau A.C. + D.C. tidak demikianlah halnya, dari pembukaan sakelar kita lakukan sehingga bunyi, maka terdapatlah suatu jarak waktu untuk menunggunya, baik seperempat atau setengah menit. Ini karena akibat dari konstruksi dari tabungnya tidak sama, pemanasan dari katode tadi sangat membutuhkan waktu.

Bila pemanasan telah dilakukan, kemudian pemilihan pada siaran djuga menjusul. Mengapakah ? ja ! karena pada band gelombang ini mendapatkan suatu siaran jang banjak sekali dan pada masing2 pemantjar ini djuga menggunakan frekuensi sendiri2. Sehingga pada band gelombang ini mendapatkan siaran atau frekuensi jang berlainan, dan banjaklah siaran2 jang kita dapatkan. Akan tetapi pada masing2 pesawat penerima ini tidak semuanya akan sama batas frekuensinya, dan batas frekuensi tadi dapat ditentukan dari masing2 pabriknya. Dan lagi pembagian pada band gelombang ini biasanya dapat dibagi-bagikan dalam gelombang pandjang, gelombang tengah, gelombang pendek, dan pada masing2 band ini telah tentu batas frekuensinya.

Pemilihan pada suatu siaran / pemantjar, haruslah kita teliti pelan2 untuk mendapatkan siaran jang tepat. Pemilihan kalau sudah tepat maka kita djuga boleh memutarkan band spretnja untuk mendapatkan perselisihan pada frekuensi jang berdekatan tadi, agar supaya mendapatkan suatu siaran jang, lebih tepat lagi. Pada saat putar astem kenop kita lakukan, terlihatlah djarum tadi bergerak kekanan atau kekiri menurut kehendaknya pendengar, maka berartilah bahwa pesawat penerima tadi telah menuju atau tepat pada gelombangnya.

Bila menjadi suatu sender, astem kenop kita putar perlahan2 djangan setjepat mungkin, haruslah sabar untuk mendapatkan siaran atau sender jang seketjil / selemah mungkin, dan tak mudahlah akan lolos dari pemilihan sender tadi, ini adalah soal jang penting sekali, walaupun pengalaman sudah banjak toh harus mendjalani pekerjaan seperti itu tadi. Kalau kita menjadi suatu sender / siaran ber-lebih2 lagi pada gelombang pendek, haruslah pelan2 sekali sehingga pelan tadi seperti semut ketjil

djalon, bila tidak kita tak akan mendapatkan suatu siaran / sender jang kita ingin tadi. Ber-lebih2 lagi bila kalau pada band gelombang itu ternjata sedikit sekali pemantjarnja / siarannya, pemilihan pada sistem kenop ini juga lebih sukar, tambahan lagi lebih sukar sekali pada siang hari.

Apabila kita sudah mengetahui betul tentang frekuensi dari suatu pemantjarnja, maka mudahlah soal tersebut, kita hanya menepatkan pemantjarnja atau memutar kenop sistem kring sajja, untuk menepatkan dari frekuensinya tadi, terdengarlah siaran dari pemantjar jang kita ingin tadi (terketjuadi bukan pada pemantjar tersebut). Kalau pada skala band tersebut tidak begitu tjetjok, pindahkanlah diarum penunduknja kekiri atau kekanan dari tempat tersebut tadi, kemudian barulah mendapatkan suatu suara jang terang dan tidak menimbulkan suatu tjetjat pula.

Jika dipesawat penerima terdapat suatu tabung mata kutjing, maka kita lebih mudahlah untuk menentukan tepat atau tidaknya pada suatu penjetelan tadi, dapatlah dilihat pada klaver-blad dari tabung mata kutjing tersebut dan terlihatlah sinar dari tabung tersebut lebih terang dan membuka lebih lebar pula. Ini adalah suatu tanda kalau penjetelan pada suatu pesawat tadi telah tepat tempatnya / frekuensinya.

Kalau pada suatu pesawat penerima jang tidak dilengkapi dengan tabung mata kutjing atau sistem indicator, dan kalau hendak mengetahui penjetelan itu tepat atau tidak, maka kita harus menggunakan ketelitian dari pendengaran telinga, dan lagi pada saat ini diarum dari kedudukannya kitageser kekanan atau kekiri sedikit. Barulah dapat kita nikmati betul suara tersubet.

Ber-lebih2 lagi bila kita menjetel suatu sender atau frekuensi tadi, kita tiaotlah tempat atau kedudukan dari diarum tadi, supaya memudahkan untuk kemudian hari bila mentjarinja.

Pada penjetelan pesawat penerima ini, kita hanya tinggal melakukan satu pekerjaan lagi, jaitu penjetelan pada suara tinggi dan rendahnja. Setelah dipotensi-meternya masing2. Bila kita menjetel suara jang sedemikian ini sehingga seperti suara jang timbul tadi se-olah2 didalam ruangan kita dan samalah seperti apa adanya jang dilakukan tadi. Saat ini diloudspeaker dengan sendirinja mengeluarkan suara jang merdu sekali, lagi pula enaklah untuk didengarnja. Kalau volume kita buka / keras-

kan sekali, maka suara jang didengar tadi seringlah menimbulkan tjiatjat, sehingga tak enaklah untuk didengarnya, dan lagi djuga mengganggu ketenteraman lain orang.

Bila pesawat penerima jang berkwaliteit tinggi, maka seringlah dilengkapi dengan sebuchs pengatur nada tinggi dan nada rendah, dan kita hanja menjetel sadja pada kenop2 dari alat tersebut atau menurut kehendak sipendengar tadi.

Selesai mendengar dari siaran tadi, aliran jang mengalir kepescawat kita putus dengan memindahkan sakelar atau memindahken opnja, betul pekerdjaa ini memang ternjata mudah tampaknya, akan tetapi kalau pada pesawat battery jang menggunakan dua sakelar, jaitu satu sakelar untuk aliran pemidjarnja dan satunja untuk aliran pesawatnja, maka harus perhatikanlah tjara memadatkan, pemutusan aliran jang pertama haruslah dilakukan pada aliran pesawatnja dulu kemudian dialiran pidjarnja, agar supaja tidak menimbulkan kerusakan pada alat atau tabung2nya.

Pada pesawat penerima straight ini ada sedikit perbedahan, jaitu pesawat tersebut menggunakan suatu terugkoppeling, terugkoppel inilah jang penting untuk menjetel atau menetapkan frekuensi, apabila sender jang kita tjari tadi ada sedikit meleset, maka kita setelah terugkoppelnja kekanan atau kekiri dan koppel inilah jang mengeraskan atau sebaliknya kalau kita hendak menepatkan dengan memakai terugkoppelnja, ketjilkamlah dulu volume, agar supaja tidak keras sekali / betul. Dan lagi kalau hendak menjetel koppel ini djanganlah dilakukan pada pengopelan jang paling tadjam, sebab suara jang didengar tadi sangat tinggi nadanya.

Pada pemakaian terugkoppel condensator ini haruslah kita lakukan sedemikian rupa sehingga pengopelan tadi tidak mengganggu pada pesawat penerima lainnya dan lagi pengopelan jang sangat keras / tadjam ini dapat mengganggu atau menimbulkan suara tjiuit2 pada pesawat jang berdekatan, ber-lebih2 lagi bila pesawat tadi tidak memakai atau menggundukan tingkat H.F.

Kalau penjetelan pada suatu pemantjar jang agak diauh atau lemah, haruslah kita tolong dengan memutarkan kenop terugkoppel condensatornya agar supaja mendapatkan suatu suara jang

lebih terang dan keras, apabila pengopelan ini kita lakukan amat tadjam atau terlalu tadjam, maka haruslah kita kurangi pengopelan tadi supaja tjujt atau nging jang tadjam tadi hilang, dan lagi pengopelan dari terugkoppel condensator inilah jang dapat kita sebut, bahwa penjetelan dari pesawat penerima ini adalah kita sebut, bahwa penjetelan dari pesawat penerima ini sangat tjujup / sangat tadjam atau selektifiteit dari pesawat ini sangat baik. Maka dari itu bahwa pesawat sematiitm inilah jang dapat kita sebut baik atau selektif.

PENJETELAN DUA PESAWAT JANG BERBARENG

Penjetelan pada dua pesawat jang berdekatan dan jang berbarengan pula waktunya, ini adalah soal jang biasa. Dikota karena pesatnya penduduk dan banjarnya rumah2 jang berderet-deret atau berdampingan, djuga suatu soal jang biasa pula.

Misalnya; pada satu tempat asrama atau dikampung, kita sering melihat atau mendjumpa pesawat2 jang berbarengan dibunjikan dan jang mana hanja mendapat suatu dinding atau papan sadja untuk pemisah satu sama lain. Pada saat ini sering-lah menimbulkan gangguan2 atau gedjala2 seperti dibawah ini.

Dua pesawat penerima straight jang kita setel dan jang berdekatan pula letaknya satu sama lain, pada saat dua pesawat kita setel dan berbarengan pula waktunya untuk menangkap satu siaran / sender, maka gangguan jang kita dapatkan tadi sukarlah untuk dihindarkan. Dan ber-lebih2 lagi kalau terugkoppel condensator kita setel sekutu mungkin, oleh karena pada saat ini detectie dari tabung tersebut bekerja sebagai oscillatorium dan pada saat inilah frekuensi tadi dipantulkan keudara melalui antene penerima tadi. Maka gedjala seperti ini lebih sering lagi timbul bila H.F. trapnya tidak disertai. Dan pantulan frekuensi inilah jang dapat mengganggu pesawat penerima lainnya, menimbulkan suara tjujt dan nging2 dan lain2nya, sehingga hilanglah siaran atau sender jang didengar tadi. Dan keras atau pelan2nya suara gangguan tadi djuga tergantung dari kwaliteit pesawat penerimanja.

Sébab bila suatu pesawat penerima straight kita setel, maka timbulah suatu gangguan dari terugkoppel condensatornya tadi dan mulai mengganggu pada pesawat penerima lainnya, sehingga lenjaplah sender atau siaran jang didengar tadi. Kalau

pesawat penerima saudara sering mendapatkan gedjala2 seperti ini, maka kita hanja mendapatkan suatu tjara sadja jaitu pindah-konlah pada lain siaran atau sender jang lain.

Inductie terugkoppel condensator dari suatu pesawat penerima straight, mudahlah djuga untuk menerobos kepenerimaan pesawat penerima super, pantulan frekuensi dari pesawat straight tadi sesuialah dan mudahlah pula untuk diterimanja, dan menimbulkan suatu suara jang tidak kita ingin tadi. Kalau pesawat penerima mu tidak begitu baik kwaliteitnya dan penerimaannya, maka lebih keraslah dan mudahlah untuk menerima gangguan tersebut. Dan pada saat ini adalah sukar sekali untuk dihindarinya.

Pada dua pesawat penerima super, bila pada waktu berbarengan dan berdekatan pula satu sama lain djuga sering menimbulkan gedjala2 seperti diatas, dan gedjala ini bukannya timbul pada satu atau dua tempat sadja. Karena pada masing2 frekuensi djuga sering diterobosnya, akan tetapi pada pesawat penerima jang model baru dan jang disertai H.F. kring, maka, suarkah untuk diganggunja dan dapatlah kita katakan bahwa pesawat ini adalah pesawat penerima jang bermutu baik / tinggi.

Apabila inductie atau pantulan dari pesawat lain tadi sangat keras mengganggunja, maka antene jang diluar rumah kita pisahkan / djauhkan satu sama lain, atau dapat pula kita buat tegak lurus satu sama lain. Dan dapatlah kita tjoba untuk memperbaikinya.

KELEMAHAN SUARA DARI PEMANTJAR DJAUH

Frekuensi modulatie atau amplitude modulatie jang dipantulkan dari pemantjar ketempat djauh tadi, ialah menggunakan atau menerobos udara dari djurusan pemantjar kelain tempat dan lagi pantulan inilah sering terhambat oleh udara2 atau awan2 dan lain2nya. Getaran2 listrik sematjam ini, adalah gelombang pandjang, pendek, maupun tengah, tah masih mengalami kelemahan djuga dan penerimaan dari pendengaranpun akan mengalami kesukaran/ pula, ber-lebih2 lagi pada waktu siang hari. Bila didengar suaranya tak enak pula, untuk menghindari kesukaran2 ini ada beberapa matjam tjara untuk memperbaiki kwaliteitnya.

Dipesawat penerima model baru itu mereka sering diperlengkapi dengan racam antene atau band spret atau penunduk arah dan lain2 tjara pula untuk memperbaiki kwaliteit penerimaannya. Dan lagi perlengkapan alat sematijsam ini kita tak usah berbitjara lagi soal penerimaan pemantjar setempat. Akan tetapi pada siaran atau pemantjar jang diauh tadi ada sedikit perbedahan, ternjatalah agak baik atau lebih selektiflah dan lebih keras pula penerimaannya.

Biasanya antene luar ini tidak merupakan suatu pengarahan dari djuruscan tersebut, akan tetapi hanja merupakan suatu arah jang tertentu, maka penerimaan dari bermatijsam2 djuruscan itu agak tidak sama hasilnya, dan lagi kerasnya penerimaanpun juga berlainan pula kerasnya.

Apabila kamu mengingini salah satu tempat dari pemantjar tersebut, dan lain siaran dapat dikatakan tidak begitu perlu tampaknya, maka pelaksanaan sematijsam ini dapatlah kita serahkan pada tukang atau ahli Radio untuk menjetel Radionja atau pembuatan antene luar jang merupakan suatu arah. Akan tetapi kalau di tempat tersebut ada sebuah pemantjar jang mana gelombang tersebut kebetulan arahnya menuju, maka pemasangan arah antene luar tadi tak akan berfaedah.

Pemberian suatu tegangan jang tjukup, terhadap penerimaan gelombang diauh atau lemah ternjata adalah banjak bedarnia, oleh karena pemberian tekanan jang tjukup tadi dapat menghasilkan penerimaan jang sangat memuaskan. Dikota atau di dusun ternjatalah kadang2 mengalami kurangnya tekanan atau turunnya tekanan. Dan lagi pemberian tekanan ini sering pula mengalami perobahan. Misalnya disalah satu tempat atau kota, pemberian tekanan tidak dapat mencapai suatu nilai jang dipastikan / tertentu, seandainya pada siang atau sore hari (djam 5 — 9) sering sekali tekanan mengalami kekurangan ± 30 volt, oleh karena kekurangan2 ini sering disebabkan banjaknya pemanfaatan aliran pada pabrik2 atau toko2 jang banjak menggunakan nya. Sehingga sinar2 lampu terlihat sangat suram. Dan begitu pula pemberian tekanan untuk pesawat penerima tidak tjojok, maka kini tabung2 tidak dapat bekerjanya dengan semestinya, apabila ukuran atau tekanan jang kitaberikan tadi kurang / turun, maka dengan sendirinya selectif atau kwaliteit penerimaan dari

pesawat tadi akan kurang pula, dan lagi terutama jang mendapatkan gangguan2 tersebut ialah siaran2 atau pemantjar2 jang diauh itu, kalau suara tidak keras, bahkan lenjajplah keseluruhannja

Mempertinggi tekanan untuk pemberian voeding pada pesawat dengan mempergunakan auto transformator, dengan gedjala ini kami mendapatkan suatu perbaikan pada penerimaan tersebut, suara dari penerimaan akan keras serta banjaknja zender-zender atau siaran2pun akan bertambah banjak pula. Akan tetapi harus seringlah kita kontrol sepanningnja atau kita lengkapi dengan volt meter sebagai penundukannya, oleh karena setjara pemberian voeding sematiom itu adalah sangat berbahaya, sebab dalam suatu kota atau desa sering mengalami pada tekanan2 jang tidak tjojok, kadang2 turun dan naik, bila mendapatkan suatu tekanan jang lebih tinggi, maka akan lebih tinggi lagilah pada tekanan dipesawatnja setelah menggunakan auto transformator tadi, sehingga mudahlah untuk merusak atau mengurangi umur dari tabung2 radionja.

Maka dari itu para pemakai atau pemilik haruslah kenc atau mengetahui waktu spanning naik atau turun pada waktu siang atau malam hari, atau dapat pula kita tengok divolt meter jang ada pada auto transformator tadi. Lagi pula penjetelan atau penjesuian untuk tekanan pada pesawat tersebut akan lebih mudah, dan lagi akan mendapatkan hasil atau keselamatan jang lebih baik.

Jika pemberian voeding dari battery, kalau pemberian tekanan ini tidak tjuhup, maka gedjala2 jang akan timbul tadi, ialah; bukannya timbul pada pemantjar jang setempat atau pada pemantjar jang kuat / besar, akan tetapi timbullah dipenerimaan pada pemantjar2 jang lemah atau jang diauh siarannja, suara jang didengar tadi sangat ketjil, dan lagi malahan suara jang didengar tadi dapat lenjap / hilang keseluruhannja, maka dari itu kalau mengalami gedjala2 seperti diatas, haruslah diperiksa dahulu tekamnnja dan ukurlah tekanan battery tersebut, akan tetapi baiknya untuk mengukur tekanan ini, haruslah kita lakukan pada waktu battery digunakan / dipakai, barulah mendapatkan hasil pengukuran jang tepat sekali.

Kalau pesawat penerima belum pernah direparatie atau karena lamanja pesawat itu dipakai, dan karena ada salah satu atau beberapa alat jang telah rusak / botjor dan dapat pula karena kapasiteit dari alat2 tadi telah berubah, maka kwaliteit atau penerimaan dari pesawat tersebut kurang tadjam.

L O U D S P E A K E R

Loudspeaker adalah suatu alat jang dapat merubah getaran listrik mendjadi getaran suara, begitu pula bekerdjanja sangat penting sekali dari salah satu pesawat penerima radio, lagi pula dengan adanya loudspeaker inilah kita dapat menikmati dari ber-bagai2 matjam musik, pidato, dagelan d.l.l.-nya. Maka dengan adanya loudspeaker inilah kita djuga dapat memisah2kan suara atau nada2 jang kita ingin itu, misalnja nada tinggi dan nada rendah. Dan lagi pula banjak sekali jang menggunakan filter serta memakai dua atau tiga loudspeaker untuk mem-bagi2kan nada2 tinggi dan rendah.

Bentuk dari loudspeaker inipun djuga banjak sekali misalkan bentuk jang bulat dan bulat telor dan ada pula jang disusun jang mana bentuk loudspeaker jang ketjil ditaruh didalam kones jang besar, dengan menggunakan penjekat logam tipis dan ringan. Dan ada lagi jang memakai ebunit sebagai penjekatnya.

Bukannja bentuk dari loudspeaker ini sadja jang banjak, akan tetapi besar dan ketjilnja ukuran pun banjak pula matjamnja. Misalnja; ada jang 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch, 6 inch, 8 inch dan 12 inch d.l.l.-nya. Maka maknit jang terdapat dari berbagai2 loudspeaker tadi djuga berlainan pula bentuknja, ada jang ketjil dan ada jang besar, dengan adanya pembuatanmja pun tidak sama untuk letak maknitnja, ada jang terbungkus dan ada pula jang diluar letaknja.

Loudspeker djuga ber-matjam2 pula, djenisnja, ada jang electrodynamish, ada jang electromagnetis dan ada pula jang permanenmaknit d.l.l.-nya. Maka pemakciannja pun akan berlainan pula serta kekuatannja.

Pada pemakaian, loudspeaker ini pun djuga harus diperhatikan pula tjojokkah? atau sesuakah hambatannja? Oleh karena bukannja loudspeaker mempunjai banjak bentuknja, ukuran serta matjamnja akan tetapi loudspeaker inipun mempunjai ba-

njak ukuran hambatan jang berlainan pula. Seandainja loudspeaker ini memang baik kwaliteitnya akan tetapi kalau ukuran atau penjesucian hambatan tadi tidak tjetjok, hasil suara jang didengar tadi toh tidak baik. Maka ber-lebih2 lagi kalau loudspeaker itu mempunjai kwaliteit jang tidak baik, dengan sendirinya hasil suara tadi lebih2 tidak enak lagi untuk didengarnya, nada rendah jang kita dengar tadi tidak begitu memuaskan, atau kuranglah kerasnya nada rendah tadi.

Pada waktu pemasangan loudspeaker tidak tjetjok hambatan / ohm-nja, meskipun dengan adanya kwaliteit dari loudspeaker itu baik, toh djuga ada jang tidak dapat mengeluarkan nada tingginya atau kuranglah nada tinggi tadi, karena dengan adanya frekuensi ini tidak sesuai untuk dibangkitkan.

Kita sering mendjumpai suatu pesawat penerima, pada waktu disetel sedangan / tukupan suara jang didengar itu baik, akan tetapi bila volume dikeraskan / dibuka, maka suara tadi akan segera berubah suaranya, suara jang didengar tadi sember, serak, bindeng d.ll-nja, maka berubahlah seluruh kwaliteit suaranya, ini dapat djuga disebabkan karena besar-ketjilnya tenaga loudspeaker itu jang menimbulkan.

Dewasa ini banjak sekali pada pesawat penerima memakai / menggunakan loudspeaker jang ketjil, dengan menggunakan tabung achar jang ketjil pula daja pendorongnya. Dengan adanya pemakaian ini tidak sesuailah untuk dipakainya, dengan sendirinya nada tinggi dan nada rendah tadi tidak begitu enaklah untuk didengarnya, tentunya nada tinggilah jang lebih kuat suaranya.

Bila kita membitjarakan pesawat penerimaan sendiri, dan suara sember / serak, bindeng ini adalah diakibatkan dari kerasnya getaran jang dibangkitkan dari getaran kones tadi, sehingga melebihi batas pemakaianya, lagi pula hasil kwaliteit suara tadi menjadi tidak semestinya. Apabila kita mendjumpai nada rendah jang lebih banjak, maka tekanan getaranpun lebih besar pula, dan lagi menimbulkan suara sember / serak jang lebih keras / njata sekali.

Kalau kita menerima suatu sender setempat suara jang dihasilkan tadi djuga besar (keras). Kalau volume kita buka / keras-kan atau dipolkam membukannya, maka suara jang didengar tadi sangat mengedutkan, akan tetapi kalau menerima sender jang

djauh atau siaran pemantjar jang ketjil tadi tak demikianlah hal-nja. Maka nada rendah dan nada tinggi tadi sangat sedikitlah perbedahannja, oleh karena diakibatkan dari loudspeaker jang ketjil tadi, sehingga lebih tinggilah suara jang didengarnja.

Hasil kwaliteit suara jang didengar tadi dapat pula kita perhatikan dari loudspeakernja. Biasanya suara tinggi ini mudah timbul pada loudspeaker jang ketjil, karena besar-ketjilnja kones dan hambatan konesnja /sprek-spoelnja djuga mempengaruhi dari frekuensi jang melaluinya, dan lagi karena arus jang melalui tadi djuga sangat ketjil.

Pada umumnya kalau loudspeaker itu ketjil konesnja, maka ketjillah aliran jang melaluinya dan lagi tukuplah untuk membangkitkan suara tinggi jang keras tadi, maka nada rendah itu akan lebih hilang, maka sisahlah nada tinggi jang lebih besar / banjak. Untuk sebaliknya apabila loudspeaker itu besar konesnja, maka ia akan memakan / menggunakan aliran jang lebih banjak pula, sehingga mudah untuk mendorong kones sebesar itu, hasil suara jang kita dapat tadi djuga akan kebalikan dari loudspeaker jang ketjil tadi, suara atau nada rendah lebih banjak dari pada suara atau nada tingginja, maka besarlah nada rendahnja jang keluar tadi.

Ada pula jang menggunakan nada rendah dan nada tinggi tadi dengan menggunakan dua loudspeaker besar dan ketjil dan memakai suatu filter, maka biasanya loudspeaker jang besarlah digunakan untuk nada rendahnja. Dan ada pula orang menggunakan suatu condensator katode (2 Mfd — 25 Mfd) untuk nada tingginja dengan menggunakan loudspeaker jang ketjil tadi, jang mana loudspeaker tadi dihubungkan setjara serie.

PANAS JANG HARUS DIKETAHUI

Pesawat penerima biasanya memang mengeluarkan suatu panas dan panas inilah jang kita gunakan untuk membangkitkan atau adanya penukaran / aliran electron2 jang terdjangkit dalam tabung tadi, sehingga ruangan kotak pesawat mendjadi panas djuga. Akan tetapi bila panas tadi melewati batasanja, maka mudahlah untuk merusakkan alat2 lainnya. Maka dari itu kalau mendjumpai pesawat radio jang melampaui batas panasnja, dan haruslah segera kita matikan pesawat penerima tersebut. Kita periksalah dalam keadaan jang tidak semestinya tadi, ber-lebih2

Lagi apabila didalam pesawat terdapat suatu bau hangus haruslah seketika itu djuga kita matikan aliran tersebut. Karena adanya bau tadi ialah : tak lain dan tak bukan karena terjadiinya suatu alat jang terbakar // kortsluiting jang menjebabkannya.

Apabila pesawat penerima ini biasanya terdapat suatu panas jang amat tinggi, maka djanganlah terlalu lama untuk dibunjikan, untuk mendjaga agar supaja tidak mengalami kerusakanZ jang lebih berat atau hangus dan lain sebagainya, maka hentikanlah sebentar bila sudah panas, atau dapat pula kita perhatikan bahwa pemakaian pesawat tersebut djangan sampai melebihi waktu dua jam lamanja.

Timbulnya suatu panas jang terdapat dalam pesawat penerima ada ber-matijam2, kesatu panas jang ditimbulkan dari NET trafo, akan tetapi pada pesawat penerima A.C. / D.C. tidak menggunakan alat tersebut, maka akan terhindarlah dari gedjalaZ tersebut, tetapi apabila suatu pesawat jang memakai alat tersebut haruslah kita perhatikan bcik2.

Kalau net trafo ini timbul suatu panas, ini dapat disebabkan karena adanya kwaliteit dari net trafo tersebut kurang baik. Misalkan; ukuran tenaga dari net trafo ini terlalu ketjil djadi bukan semestinya, atau pembuatan alat ini tidak baik / kurang sempurna, maka tidak dapat mentjapai hasil jang semestinya (ukuran tenaganja). Atau dapat pula disebabkan oleh karena kern jang dipakai / dipergunakan tadi tidak sewajarnya, misalnja; kern besi atau kern seng, maka mudahlah menimbulkan panas jang tidak kita ingini tadi. Dan lagi dapat pula disebabkan karena isolasi dari gulungan trafo tadi kurang baik, sehingga mudah mendapatkan panas dan panas inilah mudah menerobos adanya isolasi jang kurang baik tadi, hingga mudah pula terjadi kortsluiting / hubungan pendek. Ada kalanya pembuatan trafo tadi tidak diberi lak atau lain sebagainya dan ada pula pembuatan tersebut diberi / ditambah' lak ofenan atau ter tjairan dan d.l.l.-nya. Maka apabila trafo tadi mendjumpai panas jang bukan semestinya sehingga mudah melelehlah bahan isolasi atau lak tadi, dan dapat pula menjadi bau hangus d.l.l.-nya. Dan lagi kalau gedjala tersebut sudah timbul, maka terbaikarlah alat trafo itu, dan tidak dapat dipakai lagi karena adanya bahan jang kurang baik atau terjadiinya suatu kortsluiting. Maka haruslah segera dimatikan pesawat itu.

Panas dapat djuga ditimbulkan dari tabung2 radionja, tabung2 tersebut ada jang sangat panas dan ada jang dingin / tak begitu panas, walaupun pemakaian pesawat tadi sudah lama sekali dan apabila pada tabung2 itu dipegang djuga tak begitu panas / hanja hangat2 kuku sadja, akan tetapi pada tabung perata atau tabung achir / penutup ini sangat panaslah bila dipegang oleh tangan. Dan lagi pada umumnya tabung2 ini ditaruh pada satu tempat / bagian, bila kotak pesawat dipegang diatasnya maka terasalah panas tersebut, ber-lebih2 lagi kalau kotak / kast radio itu amat ketjil ruangannya.

Pesawat penerima A.C. umumnya diperlengkapi dengan sebuah net transformator dan transformator ini biasanya didjadikan satu sisi dengan tabung2 perata dan tabung achir. Maka pesawat jang menggunakan net trafo ini sangat tinggilah tekanannya, sehingga panas jang timbul tadi djuga akan lebih banjak pula.

Untuk mengurangi panas jang timbul dari pesawat tadi, harus diperhatikanlah bahwa pesawat ini harus ditaruh di tempat jang mudah atau banjak penukaran hawa nya, dengan adanya penukaran hawa ini, maka lebih baiklah bagi alat2 atau net trafo nja itu.

Pesawat radio jang tidak ada penukaran hawa atau angin, mudahlah menimbulkan panas jang lebih tinggi lagi, sehingga hawa jang terdapat didalam pesawat tadi tidak dapat keluar dari kast / kotak radionja. Untuk menghindari gedjala2 ini haruslah kita perhatikan, bahwa pesawat radio ini harus dipindahkan ke tempat jang lain. Supaja mendapatkan penukaran hawa atau angin jang baik. Dan mendapatkan suatu djaminan alat jang ta han lama untuk pemakaianya.

Untuk diperhatikan; kalau pesawat penerima sudah lama dibukanja / dibunjikan, maka tak ada djelektrika apabila kita mengontrol panas jang terdapat pada radio itu, kalau panas jang dirasakan tadi sudah terlalu panas dan untuk menjaga dari gedjala-gedjala jang tidak kita ingin tadi, maka pesawat ini harus kita beri istirahat sebentar supaja panas tadi agak turun, dan baru kita bunjikan lagi pesawat tersebut bila perlu.

PEMAKAIAN PESAWAT

Pada dewasa ini memang sudah banjak sekali pemilik mnegeahui tjara memakai pesawat penerima Radio akan tetapi ma-

sih kurangnya pengetahuan2 atau tjara memeliharaannya.

Maka dari itu kami anggap tak ada djejleknja apabila pemilik mengetahui serta memahami tjara pemeliharaannya.

Tjara pemeliharaan dapat kita bagi dalam beberapa bagian :

a. Tempat pesawat penerima Radio :

Pesawat penerima Radio harus diletakkan di tempat jang kering dan hawanja harus diperhatikan pula, supaja mendapatkan penukaran hawa jang baik.

Pesawat tersebut tidak boleh di tempatkan dihawa jang basah (mengandung air) sebab alat2 dari pesawat itu akan mudah berkarat atau timbul ke-hidau2an jang mempengaruhi pada kawatnja, sehingga menghambat atau mengurangi djalannja aliran.

Ber-lebih2 lagi kalau di tempatkan di tempat jang panas atau tempat jang sering disinari oleh tjahaja matahari, karena adanya panas tersebut menimbulkan reaksi kimia jaitu; reaksi pada alat2nja jang terbuat dari tijampuran bahan kimia.

b. Waktu pemakaian :

Kita membunjikan pesawat penerima radio atau memasang pick-up gramaponnja, harus diperhatikan djuga waktunja. Djika waktu pemakaian itu terlalu lama, maka akan mempengaruhi djuga pada alat2nja atau tabung2nja. Apabila pesawat dibunjikan terlalu lama dapat merusak weerstand2 atau alat jang tidak tjojok pada ukurannya.

Lagi pula karena tiap2 alat tersebut mempunyai ukuran temperaturnya sendiri2. Maka untuk menghindari kerusakan2 tersebut, perhatikanlah waktu pemakaiannya itu. Waktu pemakaian jang terbaik ialah; bila pemakaian sudah lama haruslah diberi istirahat dulu.

Pembatasan pemakaian jang paling baik ialah apabila pesawat sudah dibunjikan tiga atau empat djam haruslah dimatikan sebentar. Supaja alat2nja tidak terlalu panas, baru dipakai lagi bila hendak mendengarkan lagi.

Aikan tetapi apabila suatu pesawat djika tidak dibunjikan terus2an djuga akan menimbulkan kerusakan bagi alat2 tersebut. Maka pada tiap2 hari se-tidak2nja kita bunjikan setengah atau satu djam.

c. Kebersihan :

Kebersihan atau keindahan juga harus diperhatikan, karena kebersihan ini membawa manfaat bagi suara2nya juga. Akan tetapi kebersihan ini bukannya hanya terletak di bagian muka sadja, tetapi didalamnya sekali.

Kebersihan jang terletak dimukanya sadja dapat kita lakukan pada tiap2 hari atau waktu kita membersihkan perabot-perabot pada sore atau pagi hari. Dilakukan dengan tjara memakai sepotong kain jang lunak (lembek) jaitu untuk membersihkan debu2 jang melekat pada kas radionya.

Untuk membersihkan alat2 jang terletak didalamnya baiknya kita serahkan sadja pada toko service Radio, sebab disana alatnya serba tukup. Dan pembersihan sematjam ini boleh kita lakukan dalam waktu tiga atau enam bulan sekali.

Disini kami pandang juga tak ada djeleknya, apabila peminat mengerjakan pekerjaan tersebut.

Pekerjaan jang harus kita lakukan ini jalal : kita buka tutup dibelakang dan dibawanya itu, debu2 dan sawang2 kita bersihkan dengan sebuah puas tjat jang baru. Djika hendak membersihkan soket atau kaki lampu, baiknya kita pakai bensin dan sikatlah dengan sikat kuningan ketijil. Lubang2 soket juga kita beri bensin dan tiuplah jang agak keras supaya kotoran jang melekat tadi keluar semua.

Variable juga kita bersihkan seperti tjara diatas, kalau variable keadaan tertutup maka tak perlu kita bersihkan lagi.

d. Penjetelan :

Kalau kita hendak membunyikan suatu pesawat penerima radio itu hendaknya paham tjara menjetelnya.

(1). Potensio meter : pemutaran potensio meter ini kita lakukan apabila penjetelan pada suatu pemantjar (zender) sudah tepat, potensio meter baru kita keraskan (putar). Sebab potensio meter ini sering menimbulkan suara kraken, jang mana karena sering di-putar2. Maka hindarilah pemutaran2 tersebut supaya pemakaian potensio meter itu lebih tahan

(2). Pemindahan sakelar :

Pemindahan sakelar ini sering tidak diperhatikan oleh penjetel2 sekalian. Djika hendak memindahkan sakelar ge-

lombang maka harus ditingat, potensio meter itu harus diketikkan (dimatikan) danulu baru dipindahkcan. Karena pemindahan saklar jang potensio meternya tidak diketikkan itu (kedudukan potensio jang terbuka), kadang2 dapat merusakkan out-put transformator, atau condensator jang terletak di-out-put bagian penerima, jang mana alat tersebut mendapatkan dorongan ariran yang sangat besar tadi.

Dan jika pemindahan gelombang jang merupakan putaran haruslah kita putar agak pelan langsung atau tjeput2 diputarkan. Misalkan : pemindahan gelombang dari band kesatu keband gelombang jang ke-empat. Agar tidak mudah rusak kontaknya haruslah diperhatikan baik2.

(3) Pemutarannya djarum gelombang :

Pemutarannya pada djarum gelombang ini harus kita putar agak pelan supaja tali djarum gelombang tidak mudah putus (ngelokor).

e. Bunji jang mendadak berhenti :

Pada pesawat penerima radio jang tadinja bunji dan kemudian mendadak mati (tidak bunji). Ini harus diperhatikan djuga, apakah mati (tak bunji) tadi asal dari pemantjarnja atau bukan. Dika bukan dari pemantjarnja, maka djarum gelombang tjeput2 diputar kelain gelombang (meter). Kalau kelain gelombang (meter) ternjata bunji, maka berarti karena adanya mati tadi ialah dari pemantjarnja. Kalau kelain gelombang ternjata tidak bunji, ini berarti bahwa pesawat penerima jang rusak, haruslah dimatikan, agar supaja tidak menimbulkan kerusakan2 jang lebih berat. Bawalah ke tempat reparasi.

f. Waktu hujan :

Pada waktu hujan itu baiknya hubungan2 kepesawat penerima Radio ini kita lepas semua. Misalkan hubungan2 antene luar atau setekernjaj. Supaja tidak menimbulkan kerusakan2 jang diakibatkam dari petir.

BILA MENGHADAPI SUATU STORING

Bila pesawat penerima telah timbul kerusakan2 atau gangguan2 jang tidak kita ingini itu, misalkan pesawat tersebut tidak bunji, suara gembret, suara brom d.l.l.nja.

Kalau pesawat penerima timbul gedjala2 seperti diatas, maka kita tidak boleh ter-gopoh2 atau bingung untuk menghadapinya. Lagi pula kita harus teliti, saksama serta harus mempunyai kesabaran untuk memberikan pertolongan pada pesawat penerima tersebut.

Apabila kita tidak mempunyai pengalaman dan pengertian atau kurang paham dalam hal teknik radio, kita djangan sekali-kali membongkar atau memindahkan alat2 tersebut untuk menjoba diperbaikinjai sendiri. Karena kalau mengerjakannya suatu pekerjaan atau pembetulan dengan tidak memiliki suatu pengertian atau pengalaman, maka seringlah menimbulkan suatu kerusakan yang lebih berat, sehingga kerusakan pesawat penerima ini menjadi lebih sukar lagi untuk diperbaiki.

Gedjala2 kerusakan yang timbul ini, tak lain dan tak bukan akan sama halnya dengan orang yang telah mendapat sakit diminumi obat yang bukan semestinya, sehingga menimbulkan suatu penjakit yang lebih parah.

Untuk menghindari gedjala2 seperti diatas, kita haruslah mengetahui atau paham se-tidak2nya dalam teknik Radio. Maka dari itu kita harus mempunyai atau memiliki pengertian dan pengalaman serta kesabaran atau ketelitian dalam mengerjakan reparasi sendiri.

Kalau kita telah paham atau mengerti soal teknik radio, mudahlah untuk menaksir atau mendapatkan kerusakan2 yang timbul tadi. Suatu pengertian serta kesabaran yang telah kita miliki tadi, akan mendjamin dan terlaksanalah gangguan2 atau kerusakan2 tersebut.

Untuk itu berlakulah sabar dan teliti, satu persatu untuk menjelajahi kerusakan2 atau storing2 yang ditimbulkan oleh pesawat penerima itu, agar supaya mudah untuk mentcapai tjtia2nya dan terlaksanalah pekerjaan itu.

Djika menghadapi suatu kerusakan2 yang ringan atau kerusakan yang berat serta yang belum pernah dialaminja, kita tjkup mengerjakannya dengan sabar, tjarilah kerusakan itu dengan teliti dan pakailah tjarc menurut pembagiannya atau menuuti tingkatan dari pesawat penerima itu, setingkat demi setingkat kita periksa / tjadi kerusakan2 itu.

Memang ternjatalah bahwa seorang achli radio itu kalau mentjari kerusakan2nya tjukup dengan tjara jang mudah sadja, jaitu tjara mereka jang dimiliki adalah tjara langsung untuk mendju pada tempat kerusakannya atau pada tempat gangguan tersebut. Demikian pula karena mereka telah tjukup pengalaman dan menguasai atau mengatasi dari gangguan2 tadi.

Dibelakang ini kita tjantumkan menurut gangguan jang sering timbul pada pesawat2 penerima radio.

Kita bagi2kan dari beberapa matjam gangguan untuk suatu pedoman bagi pengetahuan atau pengalaman.

S T O R I N G

Apabila kita membitjarakan soal storing/gangguan, maka para pembatja dengan segera akan mengetahui bahwa soal2 ini akan banjak matjamna. Terjata, storing/gangguan jang meliputi gelombang radio itu memang banjak sekali, dan lagi kita sukar sekali untuk membeda2kan satu persatu, akan tetapi para pemilik radio tentu akan mengetahui ibanjak maupun sedikit tentang matjamna storing. Misalnya sadja suara kemretek atau kerotakan, gangguan mesin atau pemantjar lain, suara lemah dan banjak lagi gangguan lain2nya.

Akan tetapi pada gangguan tersebut dapat kita bagikan dalam garis besarnya, jaitu pada tiga faktor jang besar :

- I. Gangguan udara,
- II. Gangguan buatan manusia, dan
- III. Gangguan dari pesawatnya sendiri.

I. Gangguan udara :

Timbulnya gangguan ini asalnya dari tempat jang sedang gelap dan ada petunjuk atau hudjan sedang turun, djadi tidak usah dekat atau ditempat pesawat penerima itu sendiri harus ada gedjala2 tersebut.

Kadang2 walaupun tempat hudjan turun itu letaknya ku rang lebih 200 km dari tempat pesawat penerima, gangguan ini toh dapat ditangkap oleh pesawat penerimanya. Sebab sama halnya dengan pemantjar, petir sendiripun djuga mngeluarkan gelombang radio. Dan lagi gelombang itu berbareng dengan gelombang siaran, maka dapatlah djuga ditangkap oleh antene pesawat penerima radio.

Maka dari itu sangat sukarlah untuk mentjeraikan satu sama lain, sebab sifat dari petir ini sama. Meskipun bagaimana djuga untuk mentjeraikan toh dapat djuga menerobosnya.

Karena petir itu merupakan bunga api jang diakibatkan dari tumbukan dua gumpalan awan jang bersifat listrik dengan berlainan potensial. Dengan lain kata jang satu mengandung positip dan satunya negatip.

Kalau arus listrik jang terdapat dari awan tersebut besar djumlahnya, maka bunga api itu terlihatlah njata dan biasanya lonjatan bunga api itu kita sebut petir. Akan tetapi sebaliknya kalau djumlahnya tidak seberapa besar, maka tidak nampaklah oleh pandangan kita. Tetapi sudah tjukup besarlah untuk mengganggu pesawat radio dengan suara krok-kroo tok.

Maka dari itu pada waktu hudjan, banjaklah gangguan2 udara jang menerobos kepesawat penerima radio.

Akan tetapi bila demikian halnya apa tidak berbahajakah untuk membunjikom pesawat radio pada waktu hudjan ?

Sesungguhnya soal ini tidak sukar, karena soalnya bukan letak pada boleh atau tidak untuk membunjikan radio, melainkan ada atau tidak dipasangnya antene.

Akan tetapi sama djuga halnya pesawat radio dibunjikan atau tidak bila antenenya tidak dilepas, karena dengan melalui antene ini arus listrik bisa sampai dipesawat penerima. Biarpun djarang sekali kalau petir menjambar pesawat radio dan dapat pula dikatakan sangat ketjillah kemungkinannya, tapi lebih aman lagi bila sedang hudjan pesawat dijangan dibunjikan dulu. Sebab banjak sekali gangguan2 udara jang merintanginya. Dengan sendirinya tak akan puaslah untuk didengarkan. Memang, kadang2 menjetel pesawat penerima radio diwaktu hudjan itu baik, seakan2 tak ada gangguan sama sekali. Ini ternjatalah betul2 karena pada waktu itu tidak ada sambaran petir.

Maka bagaimanakah tjaranja untuk mengetahui apakah gangguan ini datang dari luar? Seperti telah didjelaskan kemungkinan sebabnya gangguan2 / storing2 itu bermati-jam2 ada jang berasal dari luar dan ada jang dari listrik dan ada pula jang dari pesawat penerimaanya sendiri.

Djadi suara gangguan tersebut belum tentu berasal dari gangguan udara.

Untuk mengetahui ini dapat kita simpulkan sebagai ber-

ikut :

Djika hubungan antene kita lepas sedangkan gangguan tersebut masih ada, ini suatu tanda bahwa gangguan ini bukan saja berasal dari udara melainkan dari pesawat penerima itu atau dari alat2 listrik lainnya. Sebaliknya kalau gangguan tadi berhenti sesudah hubungan antene diputuskan, maka menandakan bahwa gangguan tadi terletak diluar pesawat jang masuk melalui kawat antene tadi.

III. Gangguan buatan manusia.

Dalam gangguan ini kita mengenal banjak djenisnya, misalkan :

- a. Gangguan pemantjar,
- b. Gangguan alat2 jang sudah tua / usang,
- c. Gangguan dari listrik.

a. Gangguan pemantjar.

Kita sering sekali mend jumpai atau terdengar, apabila kita mengambil suatu siaran terdengarlah suatu suara dari pemantjar lain. Sebetulnya gangguan semajam ini ialah gangguan dari pemantjar lain dalam band siaran jang dekat atau sama dan lagi pula boleh dikatakan kita tidak mungkin untuk menghindarkannya.

Mungkin terdengarnya suara pemantjar lain ini disebabkan oleh karena pesawat penerimaan tidak baik atau kurang selektif atau dapat pula karena kurang tepat penjetelannya. Dan lagi dapat pula diakibatkan karena pesawat penerima itu sangat panas. Dengan demikian kemudian dapat melompat pada pemantjar jang dekat sekali letaknya.

Akan tetapi ada lagi suatu gangguan pemantjar lainnya, misalkan : gangguan jang ditimbulkan oleh pelajar jang sedang praktik pemantjar, maka kita sering sekali terdengar suara tjuit2 atau kemrotok dan lain sebagainya, berlebih2 lagi jang letaknya berdekatan dengan pemantjar tersebut.

Dan lagi pula memang ada pemantjar2 jang gelombangnya satu sama lain berdekat sekali letaknya, sehingga kalau me-

ngambil gelombang jang satu tadi tentu akan kedengaran djuga jang satunya.

Apalagi kalau tenaga pemantjar jang satunya tadi sangat besar sekali atau jang berdekatan dengan pemantjar setempat. Tapi jang sering mengganggu pesawat tersebut, ialah pesawat telegraf dan letaknya jang berdekatan dengan pesawat radio itu. Maka dari itu gangguan sematjam ini sangat sukarlah untuk dihindari.

b. Gangguan alat2 jang sudah tua / usang.

Inipun djuga dapat menimbulkan gangguan2. Misalnya pada suatu alat jang sudah tua / usang tadi, jang mana terdapatlah suatu kawat jang hampir putus dan dinamo atau kipas angin jang memakai borstel dan sebagainya, atau dapat pula dari salah satu alat jang terlepas dari tempatnya atau jang telah rusak. Tetapi soal keusangan itu lampulah jang menjadi beban jang penting. Dan karena sering disebabkan oleh lampu jang sudah tua tadi menimbulkan suatu suara jang lemah dan haruslah lampu tersebut diganti.

Tiap2 lampu ini biasanya paling sedikit dapat digunakan k.l. 1500 djam. Sebetulnya bagi djam ini tidak berarti bahwa djangka pemakaian tidak dapat lebih lama lagi, sebab ada djuga lampu jang telah dipakai beberapa tahun toh masih baik.

Karena djangka waktu itu hanja merupakan suatu garansi dari pabriknja, maka dari itu djangka waktu jang diberikan itu hanja suatu batas untuk patokan belaka, bahwa sesudah bekerjanya dalam waktu tersebut maka bolehlah kita katakan kalau lampu tadi sudah usang.


c. Gangguan dari listrik.

Gangguan listrik ini banjak sekali matjamna, misalnya : mesin djahit listrik, bor listrik, tenaga listrik mobil, transformatator lampu T.L. (neon), kipas angin dan lain2nya.

Untuk pertolongan pertama bagi gangguan tersebut ialah tak lain kita menggunakan suatu alat saringan / filter.

Saringan atau filter.

Saringan ini biasanya terdirir dari dua lingkaran kawat dan dua buah condensator jang dirangkaikan seperti gambar I-A dan rangkaian tersebut kita pasangkan dalam saluran listrik sebelum ia masuk kedalam pesawat penerima radio.

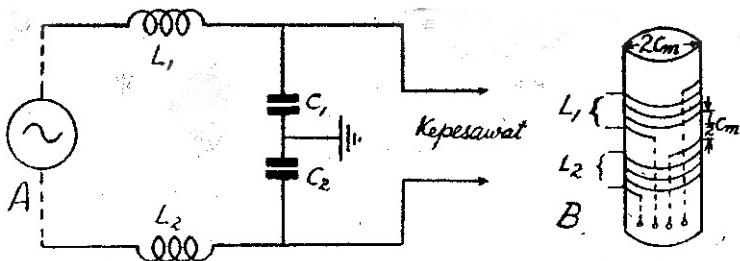

GAMBAR I

$$L_1 = L_2 = 30 \text{ belitan}$$


$$C_1 = C_2 = H = 1500 \text{ PF} = 0,1 \text{ M7d.}$$

$$\varrho = \text{tebal kawat} = 0,2 \text{ mm.}$$

Ada pula saringan ini yang sudah dibuat, yang mana saringan tersebut telah dibentuk dalam satu bangunan dan lagi saringan ini ada yang digunakan untuk mesin dijauhi ada yang dipakai dikipas angin, maka dari itu pabrik telah membuat dengan matjam2 bentuk dan pemakaianya.

Disini kita anggap tak ada djeleknja apabila kita dapat membuat suatu alat storing // saringan yang sederhana seperti pada gambar tersebut.

Ada pula matjamna saringan yang dirangkai seperti gambar II A. yang mana saringan ini biasanya dipakai pada H.F. storing filter pada tekanan dinamo D.C.

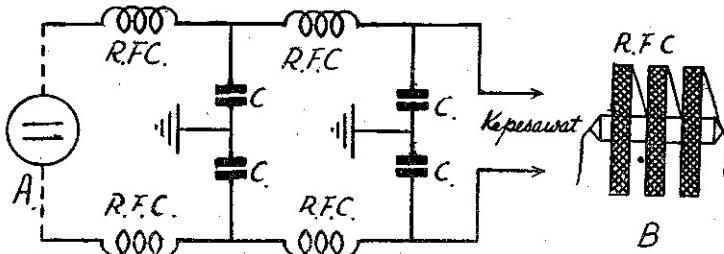


GAMBAR II

$$R.F. C = 2mH - 10 mH.$$

$$C = 10 \text{ kp.}$$

Pada kedua gambar, jaitu : gambar I B. dan II B. itu bentuk rangkaian jang telah djadi dan tinggal menghubung condensator2nja sadja. Dapat pula bentuk filter ini kita buat jang lebih sukar lagi seperti pada gambar III dibawah ini.

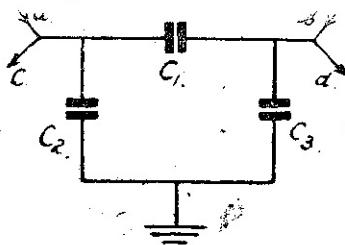

GAMBAR III

$C_1 = 100 \text{ kp. tekanannja } 250 - 350 \text{ volt.}$

$C_2 = 1 \text{ kp. tekanannja } 250 - 350 \text{ volt.}$


$C_3 = 1 \text{ kp. tekanannja } 250 - 350 \text{ volt.}$

a dan b adalah titik hubungan kesumber aliran atau kesetop kontak C dan d adalah kedua ujung jang kita sambungkan ke pescawat penerima radio-nja.

Kita menggunakan filter ini sebagai saringannja dynamo, mesin djahit atau kipas angin d.l.l.nja.

Saringan sematjam ini atau jang telah djadi bentuknja dapat kita beli pada toko2 alat radio, jang mana filter ini merupakan tiga condensator jang didjadikan satu bagian dan warna tersebut adalah hitam (buatan Djerman).

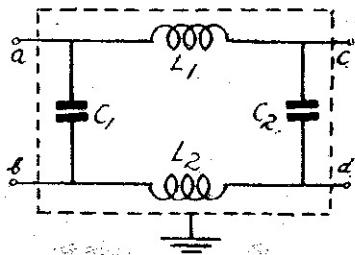Ada lagi suatu filter mudah kita buat sendiri dan sederhana pula alatnja. Bentuknja dapat dilihat pada gambar IV tersebut.



$L_1 = L_2 = 0,1 \text{ mH} - 1 \text{ mH.}$

$C_1 = C_2 = 1 \text{ kp} - 5 \text{ kp.}$

GAMBAR IV


a dan b titik hubungan sumber aliran listrik.

c dan d hubung pesawat penerima radio.

Disini kita tjamumkan lagi beberapa matjamnja filter atau saringan jang telah kita tentukan batas frekwensi. Dan pembuatan filter ini haruslah tjetjok betul pada frekwensi jang telah dipastikan. Sebab apabila pembuatan ini tidak begitu baik, maka mudahlah untuk menimbulkan suara2 jang tidak enak. Misalnya suara sember atau duble suara tidak terang / bersih, atau lemah dan sebagainja.

Filter pada gambar V ini biasanya kita gunakan dipesawat telefon, jang mana alat ini kita rangkaikan sebagai berikut: titik a dan b kita pasangkan pada kedua kawat jang hendak disambungkan dipesawat teleponnya dan titik c dan d ini kita hubungkan kepesawat teleponnya.

Rangkaian filter ini dapat dilihat pada gambar V.

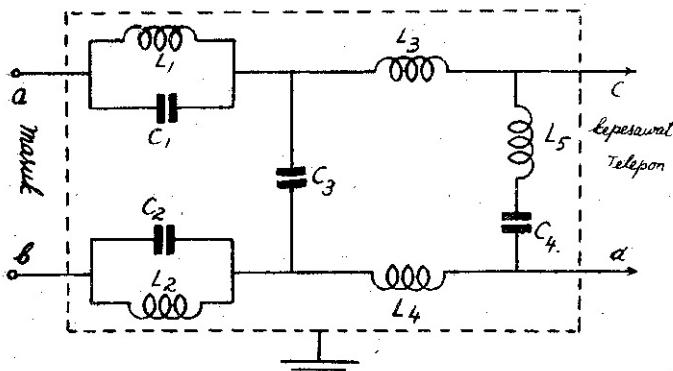


GAMBAR V

Nilai dari alat2 ini adalah sebagai berikut:

nama alat	Reactantie untuk 1500 ohm	untuk 120 ohm
L1 L2	5,3 mH	0,42 mH
L3 L4 L5	0,0117 Mfd	1,06 mH
C1 C2 C3	0,0047 Mfd	0,147 Mfd
C4	13,2 mH	0,059 Mfd

Pada gambar V ini kita dapat melangsungkan frekwensi 15 kc kebawah, dan pada frekwensi 15 kc keatas ini akan sukarlah untuk dilangsungkan.

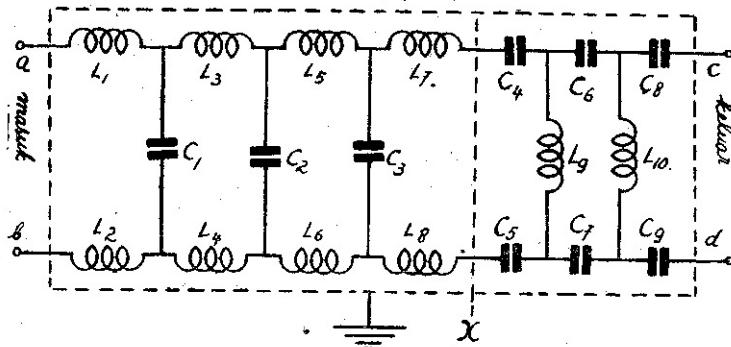

GAMBAR VI

Nilai dari alat2 adalah sebagai berikut :

nama alat	Reactantie untuk 1500 ohm	untuk 120 ohm
L1 L2 L7 L8	4,77 mH	0,382 mH
L3 L4 L5 L6	9,54 mH	0,764 mH
L9 L10	7,9 mH	0,63 mH
C1 C2 C3	0,014 Mfd	0,106 Mfd
C4 C5 C8 C9	0,0085 Mfd	0,176 Mfd
C6 C7	0,007 Mfd	0,088 Mfd.


Dan pada gambar VI ini, adalah suatu filter yang mempunjai nilai frekwensi 15 — 25 kc dan sanggup untuk melewati-nya, tetapi pada frekwensi lainnya akan sukar sekali untuk dilewatkan atau menerobos filter ini.

Lagi pula filter ini banjak digunakan untuk dipakai pada rangkaian diantara lyn telepon dengan pemantarnya atau penerimaanja.

Garis X adalah batas frekwensi yang mereka sanggup melangsungkan. Kanan garis X suatu rangkaian yang sanggup atau dapat dilewati batas frekwensi 15 kc keatas dan pada kiri garis X adalah sanggup dilewati dari frekwensi 25 kc kebawah.

Maka diantara batas frekwensi 15—25 kc inilah jang dapat menerobosnya. Sehingga batas frekwensi lainnya tak dapat melewati.

Gambar VII adalah suatu filter jang mempunjai satu batas frekwensi sadja. Jaitu dari frekwensi 15 kc sadja dan rangkaian ini kita dapatkan pada gambar VI dibagian kanan.

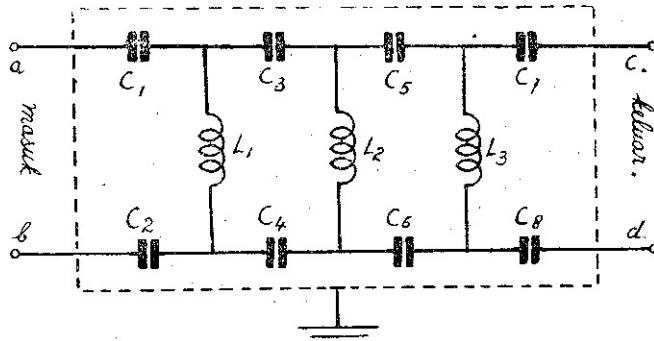

GAMBAR VII

Nilai dari alat2 ini adalah sebagai berikut:

nama alat	Reactantie untuk 1500 ohm	untuk 120 ohm
L1 L2 L3	7,9 mH	0,63 mH
C1 C2 C7 C8	0,014 Mfd	0,176 Mfd
C3 C4 C5 C6	0,007 Mfd	0,088 Mfd

Pada gambar V, VI dan VII ini, kita gunakan filter ini sebagai saringan getaran suara, jaitu : supaja mendapatkan suatu suara jang lebih bersih / baik. Dan pada rangkaian sematjam ini kita pakai untuk mendapatkan perbedaan2 suara rendah dan tinggi, jang mana filter ini kita rangkaikan di-out-put pada se-cundairenya, lagi pula kita tjkup untuk merobah batas frekwensi-nya sadja dengan mem-bagi2kan batas frekwensi pada loudspea-kerinya.

Demikian djuga pada gambar I — IV ini kita gunakan filter ini sebagai saringan listrik dan supaja gangguan2 dari stroom tersebut tidak dapat mengganggunja.

Akan tetapi pada filter ini tak semua akan tjotjok pada pemakaiannya, sebab pada gangguan2 itu mempunyai batas frekwensinya sendiri2. Maka untuk mentjotjokkan ini haruslah kita sesuaikan dulu impendantie dari filternya supaya gangguan frekwensi ini tak dapat menerobos lagi pada filter tersebut.

Ada lagi gangguan2 listrik ini ditimbulkan karena tekanan pada sumber alirananya tidak tjotjok dengan pesawat penerimaan. Sehingga suara jang kita dengar tadi menjadi lemah atau kurang keras, jang mana karena diakibatkan dari pemakaian aliran terlalu banjak, sehingga pemakaian alat2 tersebut tekanannya tidak tjotjok pada tekanan alat listrik lainnya.

Buat mereka jang paham dalam teknik listrik / radio, tidak begitu sukarlah untuk menghindarinya, akan tetapi kebanjakan orang2 hanja mengeluh/ berkesal hati sadja.

Untuk menghindari gangguan semajam ini, dapat kita atasi, jaitu : kita gunakan sebuah auto tran atau transformator untuk menaikkan tekanan jang tidak tjukup tadi.

Akan tetapi pada pesawat penerima A.C. biasanya menggunakan sebuah spanning molen untuk menyesuaikan tekanan tersebut dan kita tjukup dengan memindahkan ukuran tekanannya sadja. Dan lagi karena pada net trafo jang dilengkapi alat spanning molen ini dapat kita sesuaikan. Misalnya tekanan untuk net trafo 90 V, 110 V, 127 V, 145 V, 220 V, 240 V dan sebagainya.

Kalau tekanan listrik jang kita dapat tadi 90 V, maka tekanan net tadi kita tjotjokkan dengan memindah spanning molennya sadja, jaitu pada angka 90 V djuga. Demikian selanjutnya djuga.

III. Gangguan dari pesawatnya sendiri.

Gangguan dari pesawatnya sendiri ini banjak sekali jang menjebabkannya, sehingga suara2 jang timbul tadi berlainan. Misalnya suara brom, gembret, gerothokan, tjuit dan lain sebagainya.

Dibawah ini sekarang kita uraikan satu persatu menurut terjadinya suara atau gangguan2 jang kita dengar tadi.

TIMBUL SUARA SEK-SEK WAKTU DIPUTAR

Kita sering sekali mendengarkan suara2 krakken atau sek2 waktu sistem kenop diputar kekanan atau kekiri.

Akan tetapi suara jang timbul seperti ini, bukannya dari seluruh band gelombang, melainkan hanja pada stand atau dari sebagian tempat (band meter) saja.

Tetapi ada pula suara2 jang timbul seperti diatas ini, disebabkan karena adanya as2 dari variable condensator itu kotor, atau dapat juga dari salah satu logam jang dapat berputar bergosser dengan chasisnya. Misalnya roda2 tali gelombang atau as kenop jang berputar.

Apalagi kita menghadapi kerusakan2 semajam ini haruslah kita teliti dahulu, apakah suara sek2 atau gosser tersebut ditimbulkan dari variablenya atau bukan ? Bila gedjala2 tersebut timbul dapat kita ukur variablenya dengan ohm meter. Akan tetapi djangan lupa bahwa soderan (hubungan) variable harus dilepaskan dulu. Sebab kalau kita ukur variable tersebut dengan zonder melepas hubungan (soderan), maka dengan sendirinya pengukuran ohm meter itu akan menunjukkan angka nol. Karena pengukuran dari variable ini bukannya variablenya jang diukur, akan tetapi pengukuran jang kita lakukan tadi, ialah : pengukuran spoelnya. Dan karena variable dengan spoel ini dihubungkan setjara parallel dengan melalui satu alat sakelar. Terketjuali apa bila sakelar kita putarkan kedudukan pick-up, maka spoel tersebut baru terlepas hubungannya.

Kita mengukur setator dan rotornya variable ini dengan ohm meter, apabila pengukuran ini kita lakukan temjata baik, maka putarlah variable itu agar supaya tahu betul apakah variablenya atau alat lainnya.

Memang betul, apabila pengukuran ini telah kita lakukan temjata baik (tidak bergosser atau kortsluiting), akan tetapi bila variable dipasang juga masih bersuara sek2 (bila diputar) seolah2 masih kortsluiting, dan kalau diukur dengan ohm meter tetap baik tidak bergosser (kortsluiting). Maka dari itu untuk mudahnya kita lakukanlah dahulu pembersihan pada as2 atau logam2 jang dapat bergosser / berputar.

Tjutjilah kotoran2 itu agar supaja bersih betul2. Setelah pembersihan ini dilakukan ternjata masih tidak berhasil, masih terdengarlah suara sek2 atau kraken itu.

Memang betul gedjala2 tersebut sering terjadi atau timbul pada pesawat penerima jang variablenja dibuat dari tjampuran aliminium dan logam lainnya. Oleh karena pengaruh dari hawa udara, maka variable ini sering menimbulkan suatu oxyde.

Maka dari itu kita boleh memastikan kalau dibagian lainnya sudah baik, akan tetapi suara2 tersebut masih terdengar djuga, kita dapat pastikan bahwa variable tersebut jang kortsluiting. Jang mana karena adanya oxyde inilah jang menyebabkan suara2 tadi.

Tjara memperbaiki variable sematjam ini, kita bersihkan gram2 oxydenja jang terdapat pada tjelah2 variable itu. Bila tadi, kita bersihkan dengan bensin tidak berhasil, maka sekarang kita bersihkan dengan tjara jang kedua ini.

Tjara jang kita pakai ialah; variable dilepas dari chasisnya, dan kini sekarang kita beri tekanan variable condenser ini, kedua ujdung kita sambungkan pada tekanan D.C. ± 250 volt (dihubungkan disetator dan rotornja). Kemudian putarlah variable ini, buka sampai menutup dan sebaliknya. Djika ternjata ada gram2 oryde-nja, maka akan timbulah lontjatan2 bunga api jang terdapat ditjelah2 variable itu.

Putarlah sehingga lontjatan2 bunga api tadi sampai berhenti.

Kalau kita mendjumpai variable jang bergosser disebagian sadja, tjukup dengan tjara memakai sebuah pisau untuk melempengkan pelat2/keping2 variable tersebut.

Tetapi kalau variable jang bergosser ini keseluruhannja, maka djanganlah dilempengkan/diluruskan keping2 ini dengan pisau, akan tetapi pakailah sebuah obeng dan tang untuk membuka kese:up jang terdapat dichasis variable tersebut. Setelah sekerup ini dengan menggunakan kedua alat tadi dengan memasukkan atau mengeluarkan sekerupnja. Kita setel sedemikian rupa sehingga variable tersebut tidak bergosser lagi, setelah penjetelan pada sekerup ini selesai, maka keraskanlah moer jang terdapat pada sekerup obeng tadi.

SUARA KURANG KERAS

Tjara dapat disebabkan karena :

- Salah satu tabung penerima swak / emissie kurang.

Tjara pengetahuinja :

Tjoba dengan tabung lain kalau suara baik / keras, maka tabung tersebut jang sudah swak.

Atau kita test tabungnya dengan lampen testen, jika prosentasi dari tabung ini sudah turun atau bukan semestinya, maka berarti sudah swak lampunja.

Tjara membetulkan :

Tabung kita ganti dengan type jang sama.

- Emissie tabung perata swak.

Tjara pengetahuinja :

Tjara ini dapat kita lakukan seperti diatas.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

- Tekanan dari sumber aliran turun.

Tjara pengetahuinja :

Ukurlah tekanan sumber arusnya, jika tidak tjetjok dengan spanning molennja atau net trafo-nya maka ternjatalah sudah kalau suara jang didengar tadi tidak dapat keras. Misalnya tekanan untuk pesawat penerima 110 V akan tetapi ternjata hanja 90 Volt djadi pesawat radio tak akan dapat keras.

Tjara membetulkan :

Sesuaikanlah spanning molennja atau tjetjokkan dengan trafo-nya atau dapat pulo kita memakai satu auto transformator untuk menjesuikannya.

- Tekanan kenet trafo tidak tjetjok.

Tjara pengetahuinja :

Tekanan dari sumber arus kita ukur dengan volt meter dan periksalah tekanan spanning molennja, samakah atau tidak.

Tjara membetulkan :

Tegangan dari spanning molen kita setel atau disesuaikan dengan tekanan sumber arusnya.

- Ont koppel condensator dari P.S.A. botjor.

Tjara pengetahuinja :

Ukurlah ont koppel condensator itu dengan ohm meter atau memakai volt meter D.C. jang mana udjung condensator jang satu kita beri tekanan D.C. positip \pm 250 V dan udjung satunja kita ukur dengan meter tadi, udjung meter jang positip bertanda + kita tempelkan kecondensaornja dan jang negatip bertanda - dihubungkan kechasis, kalau meter menunjukkan pada angka berarti sudah botjor condensator tadi.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, nilai dan tekanan kerja harus kita sesuaikan supaja sama dengan semula.

f). Aflak atau buffer condensator botjor.

Tjara pengetahuinja :

Ambilkan electrolyt jang baik dan hubungkan setjara parallel, udjung positip dari condensator disambung dengan positip dan jang negatip dengan negatip atau chasisnya. Badan electrolyt tersebut harus dichasiskan dulu, kemudian jang positip. Kalau suara keras maka ternjatalah electrolyt tersebut sudah turun kapasiteitnja.

Tjara membetulkan :

Electrolyt condensator diganti baru, tekanan kerja dan kapasiteitnja harus disesuaikan atau sama seperti jang semula. Lebih baik lagi bila kita gantikan dengan tekanan kerja jang lebih besar / tinggi.

g). Volt spoel atau spreak spoel kortsluiting.

Tjara mengetahuinja :

Tjoba dengan loudspeaker baik, kalau suara baik tanda-nya loudspeaker tadi jang kortsluiting.

Tjara membetulkan :

Ganti loudspeaker baru jang sama ohm-nja.

Lem kones kertas kita lepas dan spreakspoel dilepas, kemudian kita gulungkan kembali gulungan tersebut dan email drast (kawat tembaga) harus diperhatikan besarnja serta arah menggulungnja dan banjaknja belitanpun harus dihitung pula atau dapat pula pandjang kawat kita samakan, kemudian kita gulungkan seperti asalnja.

h). Koppel condensator botjor atau kortsluiting.

Tjara mengetahuin ja :

Ukur condensator ini dengan ohm meter, kalau diukur djarum meter menunjuk pada suatu angka atau menunjuk keangka nol, maka condensator tadi sudah botjor.

Atau dapat pula kita ukur dengan volt meter. Tjara ukur adalah sebagai berikut: satu ujung dihubungkan ketekanan positip dan ujung satunya kita ukur dengan volt meter terhadap chassisnya. Kalau djarum meter menuju pada suatu angka, maka berarti condensator tersebut telah botjor atau kortsluiting.

Tjara membetulkan :

Condensator ganti baru. Kapasiteit dan tekanan dari condensator ini harus disesuaikan atau sama dengan semula.

i) Gulungan out-put bagian primaire kortsluiting.

Tjara mengetahuin ja :

Spoel gulungan primaire dari out put tersebut kita ukur dengan ohm meter, kalcu djarum ohm meter menunjuk angka nol atau hampir nol, maka ternjatalah sudah bahwa spoel ini telah kortsluiting.

Tjara membetulkan :

Buku sekerup kern tersebut dan satu persatu kita keluar-kan kern-nya. Dan lepaskan gulungan trafo-nya serta perhatikanlah banjakanja belitan tadi, kemudian gulungkanlah kembali dengan kawat baru dibagian primaire maupun secundaire-nya dan samakanlah besarnya kawat (\emptyset) tersebut.

Tjara menggulung jang lebih terang dapat dilihat pada buku Montir Radio Praktis, sepengarang dibagian Net transformer.

Bila untuk mudahnya kita ganti sadja dengan out put trafo jang baru, hambatan dari out-put ini harus disesuaikan dengan hambatan dalam tabung (R_i) dari tabung achirnja.

j) Condensator out put setengah botjor.

Tjara mengetahuin ja :

Condensator jang dihubungkan diprimaire dari out put nya kita ukur dengan volt meter (tjara ukur seperti di atas h).

Tjara membetulkan :

Condensator diganti baru. Kapasiteit dan tekanan kerja harus diperhatikan. Lihatlah asalnya kalau asalnya 10 kp dan tekanannya 400 V kita ganti seperti itu. Biasanya nianya = 5 kp — 22 kp.

k) M.F. transformator kortsluiting.

Tjara mengetahuinja :

M.F. trafo kita ukur dengan ohm meter, akan tetapi pakailah nilai pengukuran/hambatan jang ketjil, sebab nilai hambatan dari M.F. trafo tersebut sangat ketjil. Misalnya, untuk M.F. trafo Philips jang gepeng \pm 3 — 5 ohm pada belitannja, kalau pada pengukuran ini termjata dijarni meter mendujukkan keangka nol, maka ternjatalah M.F. trafo tadi sudah kortsluiting.

Tjara membetulkan :

Ganti M.F. trafo baru, frikuensi dari M.F. trafo tadi haruslah sama seperti asalnya.

Atau dapat pula belitkan kembali dengan kawat tembagga jang sama bentuknja. Tjara menggulung itu harus kita perhatikan pada waktu membukannya, pandjangnja tembaga atau banjaknja belitan harus sama serta arah belitannja supaya diikuti djuga.

l). Kontak sakelar spoel tidak / kurang kontak.

Tjara mengetahuinja :

Kenop untuk sakelar spoel digojang-gojang atau diputar, kalau suara keras atau sebentar keras lalu hilang atau pelan lagi, ini menandakan kalau kontak dari sakelar spoel tersebut kotor atau banjak debunja.

Tjara membetulkan :

Tjutjilah sakelar ini dengan bensin, putarkamlah sakelar tersebut sambil memberi bensin. Tetapi kalau didalam terdapat banjak debunja atau sawangnja, maka bersihkanlah dulu dengan puas tjat, kemudian kita tjudji atau dibersihkan dengan bensin.

m). Trimmer dari M.F. trafo tidak tjetjok setelannja.

Tjara mengetahuinja :

Diantara primaire dari M.F. trafo dan secundairenya kita beri sebuah condensator kiramik \pm 56 P.F. Pemasangan ini dapat kita lakukan pada M.F. trafo ke-1 dan ke-2, kalau pemasangan ini telah dilakukan ternjata baik/suara keras, maka ternjatalah setelan M.F. trafo tadi kurang/tidak tjotjok.

Atau dapat pula kita lakukan sebagai berikut: trimmer M.F. trafo ke-2 bagian secundaire kita setel dulu dengan memakai obeng jang berisolasi untuk mengeluarkan atau memasukkan trimmernya.

Jika waktu menjetel trimmer terjadi suatu perobahan suara, jaitu: suara keras dan terang, maka ternjatalah kalau trimmer kurang/tidak tjotjok setelannya.

Maka pada trimmer lainnjapun harus kita tjoba untuk disetel djuga diprimairenya. Dan pada M.F. trafo ke-1 pun harus demikian halnya.

Tjara membetulkan :

Setelah dulu M.F. trafo ke-2 dibagian secundairenya, putarlah dengan obeng jang berisolasi untuk mengeluarkan atau memasukkan trimmernya. Sesuaikanlah sehingga suaranya terdengar baik/keras dan pada primairenja-pun harus demikian djuga. Lagi pula pada secundaire dari M.F. trafo ke-1 pun harus disetel djua, supaja mendapatkan gedjala2 seperti melakukan pemutaran pada M.F. trafo ke-2 tadi dan pada primairenja-pun djuga disetel.

m). Trimmer spoel berubah kedudukannya.

Tjara mengetahuinya:

Untuk mengetahui ini kita lakukan pertijobaan untuk menjetel kembali pada trimmer condensatornya. Akan tetapi penjetelan ini kita lakukan dulu pada trimmer afstemkringnya (bukan dicagian oscillatomnya), putarlah dengan obeng atau bahan jang berisolasi untuk mengeluarkan dan memasukkannya serta perhatikanlah suaranya, kalau ternjata suara baik/keras, maka pastilah bahwa trimmer tersebut jang berubah kedudukannya.

Tjara membetulkan :

Setelah kembali dengan alat jang berisolasi untuk mengeluarkan atau masukkan trimmernya. Tjarilah sampai suara jang didengar tadi keras betul, akan tetapi ingat djangan

sampai suara keras tadi timbul pada satu pemantjar sadja atau pada sebagian seharusnya samalah pada semua band gelombang.

Lagi pula bila selesai menjetel haruslah kita beri laktat atau lilin supaja tidak berubah lagi kedudukannya.

o). Penghubung atau soderan kurang kontak.

Tjara mengetahuinya :

Periksalah penghantar2nya dan soderan2nya, apabila terdapat suatu soderan jang kurang baik/masak, atau penghantar2 jang hampir putus/setengah kontak.

Tjara membetulkan :

Soderkan kembali bila soderannya kurang masak/baik. Dan gantilah bila terdapat penghantar jang hampir putus, supaja melekat betul2.

p). Potensio-meter kotor atau kurang kontak poolnya atau penggosernya.

Tjara mengetahuinya :

Gojangkan kenop potensio-meternya, kalau suara sebenar keras atau lebih keras dari pada jang semula, maka ternyata lah kalau potensio-meter ini jang menjebabkannya.

Tjara membetulkan :

Tutujilah dengan bensin sambil memutar-mutarkan asnya, agar supaja bersih sekali kotoran tersebut.

Maka berilah bensin jang agak banjak dan putar2kan potensio-meternya supaja kotoran atau debu jang melekat tadi semua djaluh/bersih betul.

SUARA TJUIT TJAMPUR NGETJIRIT

Gedala2 ini dapat dibagi dalam :

a). Penghantar2 aliran anode dari tabung, L.F. dekat dengan penghantar kisi kemudi/rooster.

Tjara mengetahuinya :

Djauhkan dan pendekkan penghantar tadi, kalau suara ngetjirit dan tjuit hilang, tandanya dari penghantar tadi jang menjebabkannya.

Tjara membetulkan :

Pendekkan hubungan penghantar itu dan pindahkan dari tempat semula, supaja tidak mengganggu lagi.

b). Tabung penguat frekuensi rendah rusak.

Tjara mengetahuin ja :

Ketiklah tabung tersebut atau peganglah gelasnya, kalau suara jang ditimbulkan tadi ternjata dari pengaruh tabung-nja, maka suara ini akan hilang dengan sendirinja.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan tabung jang sama type-nja.

c). Tabung penguat frekwensi menengah rusak.

Tjara membetulkan :

Tjara ini dapat dilakukan seperti diatas b.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

d). Aliran anode dari oscillator dekat rooster.

Tjara mengetahuin ja :

Pinggirkan penghantar aliran anode itu dengan sebuah ebunit atau kaju (bahan jang tak dapat menginductie), bila suara storing tadi ternjata dari penghantar tersebut jang menimbulkan, maka dapat hilanglah gangguan tadi kalau kita pindahkan tempatnya.

Tjara membetulkan :

Pinggirkan penghantar tersebut atau pendekkanlah bila penghantar itu terlalu panjang.

Dapat djuga kita beri tebengan logam seng, untuk memisahkan penghantar2 atau bagian2 jang mudah menginductie atau jang gampang mempengaruhi lain alat, dan logam seng tersebut harus dihubungkan kechasis.

e). Weerstand pembotijor R2 (lihat gambar VIII) terlalu besar nilainja atau putus weerstand tersebut.


Tjara mengetahuin ja :

Ukur dengan ohm meter, angka pengukuran pada meter ± 50 K ohm.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru nilainja supaja disamakan seperti asalnja / semula.

Biasanya nilai ini 20 K ohm — 50 K ohm.

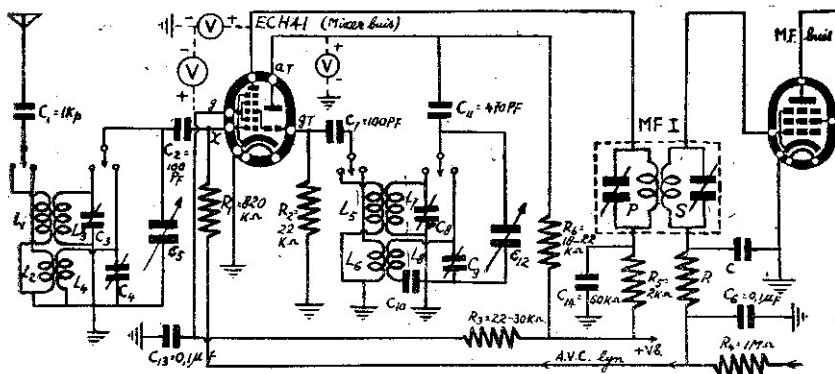

Gambar VIII.

f). Coppel condensator (c7) gambar VIII terlalu besar nilainya.

Tjara mengetahuinja :

Tjobalah dengan condensator baru jang mana nilainya harus lebih ketijil, kalau suara storing hilang berarti capasiteit tersebut sudah berobah.

Atau dapat pula kita ukur dengan meter jang mana chusus untuk mengukur capasiteit dari condensator.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, nilai condensator ini harus tjok sungguh.

Biasanya nilai itu sama dengan 56 — 200 PF.

g). Condensator anode (C11) gambar VIII kapasiteitnya sudah berobah.

Tjara mengetahuinja :

Dapat kita lakukan seperti diatas f.

Tjara membeilukan :

Ganti dengan condensator baru. Nilai condensator ini supajai dit jotjokkan betul2.

Biasanya nilaiannya = 100 PF — 480 PF.

h). Aliran tabung HF terlalu dekat dengan rooster.

Tjara mengetahuinja :

Penghantar dari anode HF kita pinggirkan, kalau suara tjuit dan ngetjrit tersebut hilang, maka penghantar itulah jang menjejebabkan.

Tjara membetulkan :

Pendekkan hubungan2 atau penghantar2nya, atau dapat juga pindahkanlah dari tempat asalnya. Bila perlu kita beri tebengan logam seng atau aluminium untuk penjekat atau penghambat dari inductie tersebut, akan tetapi djangan lupa bahwa logam harus kita chásiskan.

S U A R A G E R O D O K A N

Suara gerodokan ini dapat dibagi 2 bagian, jaitu :

I. Timbul suara gerodokan apabila tersentuh.

Ini dapat disebabkan karena :

- a). Salah satu tabung emisionya swak.

Tjara mengetahuinya :

Ketiklah masing2 tabungnya dengan djari atau pakai alat pemukul jang ketjil / ringan, djika dipukul suara gerodokan lebih keras, maka tentjatah tabung tersebut jang telah swak.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

- b). Hubungan2 / kontak2 tidak baik (akan putus).

Tjara mengetahuinya :

Gojang2kan penghantarnya bila tersentuh suara gerodokan lebih keras. Atau tengoklah soderan2nya, apakah hendak terlepas hubungannya ?

Atau bersihkanlah sakelar2nya dulu.

Tjara membetulkan :

Gantilah bila penghantar2nya jang akan putus itu dan soderlah kalau hendak terlepas soderannya, atau tjutjilah dengan bensin sakelar2nya djika terdapat kotoran debu2.

- c). Sakelar spoel banjak debu atau kotoran.

Tjara mengetahuinya :

Gojanglah pelan2 atau putarlah sakelarnya pelan2 sadja,

kalau ternjata kotor atau hubungan kontaknya tidak baik maka akan terdengarlah suara gerodokan yang lebih keras. Karena waktu kontaklah yang menimbulkan suara tadi.

Tjara membetulkan :

Sakelar kita bersihkan dengan bensin, sambil mentutji sambil memutar2kan sakelarnya, supaja bersih betul atau kontak dengan baik.

d). Spoel2 ada yang akan putus hubungannya.

Tjara mengetahuinya :

Spoel2 kita gojang2 dengan bahan berisolasi, kalau disentuh timbulah suara gerodokan.

Tjara membetulkan :

Soderkan kembali bila hendak terlepas atau hendak putus dari sambungannya.

e). Variable condensator bergosser.

Tjara mengetahuinya :

Putarlah afstem kenopnya pelan2 sadja, kalau variable condensator bergosser timbulah suara gerodokan atau suara sek-sek.

Tjara membetulkan :

Bila gosaran variable terdapat dikeping pinggir sadja, maka kita tukup memakai pisau untuk meluruskan.

Kalau gosaran variable terdapat pada semua keping2nya, kita buka sekerup as variable itu dan setelah as tersebut dengan obeng, supaja pada keping2 tersebut tidak bergosser lagi satu sama lain.

f). Sekerup variable condensator terlalu keras tidak dapat gojang atau ngepir.

Tjara mengetahuinya :

Gojangkan variable ini, kalau digojang timbul suara gerodokan, karena kurang ngepir dan bergoserlah salah satu logam dengan chasisnya, atau dapat juga soderan pada variablenya hendak terlepas / putus.

Tjara membetulkan :

Kendorkanlah sekerupnya supaja ngepir sedikit, atau beri lah karet dibawah variable tersebut dan soderlah bila so-

derannja akan terlepas atau kurang baik.

g). Soket tabung penguat frekwensi bergetar.

Tjara mengetahuin ja :

Kalau volume / potensiometer kita buka atau dikeraskan suara gerodokan timbul, jika dipelankan atau dikelijikan volumenja suara baik.

Jni karena adanya getaran jang sangat keras, sehingga rooster dari tabung LF tersebut mudah bergetar djuga dan getaran inilah jang mempengaruhin ja.

Tjara membentukcm :

Djauhkan loudspeckernja atau soket tabung pengerat frekwensi rendah kita beri karet agar supaja dapat ngepir sedikit.

Tjara ini adalah satuanja jang dapat menghindarin ja.

h). Potensio-meter tidak kontak / rusak.

Tjara mengetahuin ja :

Putar potensio-meternja, keras atau pelankan (buka atau menutup) suaranja, jika terdapat tidak kontak atau rusak, maka timbullah suara gerodokan tersebut pada waktu pemutaran dilakukan ja.

Tjara membentukcm :

Potensio meter kita tjuji dengan bensin tidak usah membuka soderannja tju kuplah untuk memasukkan bensinnja dari scping, putarlah potensio-meter ini sambil memasukkan bensinnja

Kalau hanja terdapat suatu kotoran sadja, maka berhasil kita pakai tjara ini, asalkan bukan lapisan dari kol tersebut jang rusak / habis.

II. Timbul suara gerodokan jang terus menerus.

Ini dapat djuga disebabkan dari :

a). Hubungan2 tidak baik atau hendak putus.

Tjara mengetahuin ja :

Gojang2kan penghantarnja, kalau tersentuh suara gerodokan timbul, tandanya hubungan hendak putus atau soderannja akan terlepas.

Tjara membetulkan :

Soderkan penghantar tadi atau gantikan penghantar jang tidak baik itu.

b). Tahanan2 / weerstand2 hampir putus.

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah spanningnya, kalau diukur diarum petunduk meter bergojang / naik turun. Tandanya bahwa weerstand jang kita ukur dengan melalui aliran tadi hendak putus.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru, nilai dan wattage dari weerstand tersebut harus sama besarnya.

c). Condensator2 kurang kontak.

Tjara mengetahuinya :

Periksalah hubungan2 condensatornya atau ukurlah condensator itu, botjorkah ? atau dalam condensator tersebut terdapat setengah kontak, atau gojanglah condensator itu.

Bila digojang suara gerodokan timbul, maka ternjatalah hubungan condensator tadi tidak baik atau dalam condensatornya sendiri hubungannya akan lepas.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, kapasiteit dan tekanan kerjanya harus diperhatikan.

d). Condensator electrolyt botjor.

Tjara mengetahuinya :

Ambil sebuah condensator electrolyt jang baru dan hubungkan setjara sedjadjar dengan condensator tersebut, kalau dihubungkan suara baik / keras pada saat pemasangan tadi (supaja diperhatikan badan electrolyt tadi harus ditempelkan dulu pada chasisnya).

Atau dapat djuga condensator electrolyt ini kita ukur dengan ohm meter. Bila diukur ménunduk pada suatu angka atau nol berarti condensator tersebut sudah botjor. Udjung meter jang positip bertemu jang positip dari electrolytnya jang satunya pada badan electrolytnya.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator electrolyt baru. Nilai atau kapasiteit dan tekanan kerjanya harus diperhatikan.

Bila mengganti electrolyt ini lebih besar kapasiteitnya lebih baik untuk alatnya.

e). Condensator2 ada jang hubungan pendek.

Tjara mengetahuinja :

Periksalah masing2 condensator, ukur tekanannya atau pakailah ohm meter untuk memeriksanya.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru. Nilai serta tekanan untuk condensator harus diperhatikan, kalau dapat seperti asalnya.

f). Spoel2 ada jang hampir putus.

Tjara mengetahuinja :

Gojangkan spoel2nya perlahan2 dengan bahan bambu ketjil atau jang berisolasi, kalau ternjata hendak putus, timbulah suara gerodokan tersebut.

Tjara membetulkan :

Soderkan kembali supaja betul2 melekat.

g). Soderan kurang baik atau mengandung asam.

Tjara mengetahuinja :

Periksalah pada masing2 soderan, apabila terdapat suatu kehidjau2an dan gojang2kanlah, bila digojang terlihat hampir putus atau tidak lekat betul atau soderan jang kurang masak / matang kita perbaiki lagi.

Tjara membetulkan :

Bersihkanlah dan soderkan kembali supaja lekat betul.

Bila menjoder djangan memakai air keras.

h). Net trafo atau out-put trafo hubungan pendek.

Tjara mengetahuinja :

Ukurlah trafo2 tersebut bila diukur ternjata pada pengukuran itu berojang atau madju mundur djarumnya.

Atau dapat pula kita pakai out-put trafo lain untuk menjabanya, kalau diganti suara baik ternjata lah out-put tadi jang menjebakkannya.

Sebab didalam gulungannya terdapat suatu kortsluiting dan menimbulkan bunga api. Dan bunga api inilah yang mengeluarkan suara2 tersebut.

Tjara membetulkan :

Ganti out-put baru dan perhatikan hambatannya (Ri-nja), kalau hambatan dalam dari tabung achimnya (Ri-nja) sama dengan 7000 ohm, maka hambatan out-putnya juga harus sama besarnya (7000 ohm). Hambatan ini adalah hambatan dari weselstroom, jadi bukan hambatan dari gelysk-stroom.

i). Badan tabung dengan tempat kakinja kurang kontak.

Tjara mengetahuinya :

Periksalah pada masing2 tabung, apakah gelas dari tabung tersebut tidak lekat betul dengan ebunitnya (tempat kakinja) ? jika ternyata demikian maka dapat menimbulkan suara gercek.

Tjara membetulkan :

Gelas dari tabung tersebut harus dilekatkan betul2, kita pakai sepotong montage atau emaile draat dan belitkan diantara gelas dengan ebunitnya dan kedua ujung dari montage atau emaile draat tadi kita belitkan jadi satu, agar supaya tidak gojang lagi bila perlu ujung tadi kita chasikan.

j). Antene bergosser dengan logam2 lainnya.

Tjara mengetahuinya :

Periksalah antene dibagian luar atau dalam rumah, bergoserkah ? dengan seng atap atau logam2 lain, karena antene luar ini sering bergerak diwaktu ada angin.

Tjara membetulkan :

Pindahkan dari gesekan2 itu atau berilah suatu isolator / isolasi porselin atau lainnya supaya tidak bergosser satu sama lain.

Lebih baik lagi apabila kawat antene itu, kita bentangkan sekentjang mungkin, supaya tidak mudah terajun.

k). Gangguan2 dari hawa udara.

Tjara mengetahuinya :

Djarum dari gelombang radio kita pindahkan kelain siaran atau pemantjar / zender. Dikata dipindahkan kelain pemantjar / zender suara baik, maka ternyata sudah bahwa gangguan tadi berasal dari hawa udara.

Ini karena adanya awan yang gelap atau ada hujan turun pada lain tempat.

Tjara membetulkan :

Kita membetulkan gangguan ini mudah sadja. Pindahkanlah djarum gelombangnya kelain pemantjar atau lain siaran, sebab pertolongan inilah satu2nya yang dapat mengatasinya.

Dan lagi ber-lebih2 pada pesawat penerima yang tidak memakai lingkungan penguatan getaran tinggi atau HF kring dan yang tidak ada astemkringnya.

MIKROFONI EFEK

Kita sering mengalami atau mendapatkan gangguan2 sebagai microfoni efek, yang mana sering terjadi dari akibat beberapa alat sadja.

Jang lazim, kita sebut microfoni efek ialah : suara bengung dan disertai pula dengan suara njolting/nging yang berbarengan terdengarnya; yang mana apabila volume kita buka / keraskan suaranya barulah timbul.

Sebab2 jang menimbulkan suara microfoni efek itu ialah : loudspeaker mengeluarkan suara yang agak keras lagi pula loudspeaker menggerakkan/mengetarkan chasisnya. Akibat tergetarnya chasis tersebut akan diteruskan pula kekisi kemudi L.F. atau variable condensator. Dan keping2 variable condensator tersebut juga akan bergetar pula menurut dorongan atau getar dari loudspeaker tadi, sehingga variable itu mendapatkan suatu perubahan kapasitit jang amat tjeput.

Oleh karena kerasnya dorongan dan ketjepatannya tadi, maka terdengarlah bengungan suara itu. Karena itu variable tersebut biasanya diberi per atau karet dibawahnja, apabila karet2 atau per2 tersebut tidak bekerdjia, maka mudahlah terjadinya microfoni efek tersebut.

Microfooni efek ini bukannya akibat dari karet variable sedja, akan tetapi dapat pula diakibatkan dari gangguan2 tabung jang berbunji prong2 itu, jang mana diakibatkan dari kerasnya getaran tadi.

Ada pula kalau microfooni efek ini timbul. Kalau kawat/montage bagian oscillator itu pandjang, maka mudahlah tergojang dan gojangnya montage itulah jang mengakibatkan suara tadi.

Selain dari itu ada pula jang dapat mengakibatkan microfooni efek itu, jaitu apabila spoel2 dari M.F. trafo itu kendor atau terlepas gulungannya atau dapat lagi karena koker spoel tersebut gojang. Maka mudahlah timbul gedjala2 seperti itu.

Maka gangguan2 sematjam ini dapat kita bagi2kan dalam :

a). Variable condensator kurang ngeper/terlampaui keras.

Tjara mengetahuinjā :

Periksalah karet penjangga variable itu, bila karetnya sudah beku/mati tak dapat ngeper.

Tjara membetulkan :

Gantikan dengan karet penjangga jang baru, supaja dapat ngeper lagi seperti biasa.

b). Kisi kemudi terlampaui dekat oscillator.

Tjara mengetahuinjā :

Pinggirkan atau djauhkan montage/kawat jang dialiri arus dan jang berdekatan dengan rooster/kisi kemudi, bila dijauhkn suara microfooni efek hilang.

Tjara membetulkan :

Montage didjauhkan atau dipindahkan dari tempat semula, agar supaja suara microfooni efek tidak timbul lagi, atau pendekkan montagenya.

c). Tabung2 radio jang telah rusak/swak.

Tjara mengetahuinjā :

Pukullah masing2 tabung dengan pemukul jang ringan atau ketiklah dengan djari pelan2, bila ada suara prong2 jang timbul tabung itulah jang menjebabkannya.

Atau dapat pula masing2 tabung kita pegang atau di selubungi dengan tangan, bila didekati atau dipegang tabungnya suara hilang, kalau tangan dilepaskan suara timbul.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

d). Penghantar2/montage2 jang pandjang dan mudah bergojang-gojang.

Tjara mengetahuinya :

Pinggirkan atau gojang2kan montage jang pandjang itu, bila dididauhkan suara microfooni efek hilang.

Tjara membetulkan :

Pendekkanlah montage2/kawat2 jang pandjang tadi supaya tidak mempengaruhinya lagi.

e). Kawat gulungan M.F. trafo bergojang.

Tjara mengetahuinya :

Kas radio di-gojang2kan suara besar keras dan pelan, ini disebabkan koker sjoel terlepas.

Dapat pula badan M.F. trafo kita pukul pelan2 dengan djarai, kalau suara bisa keras dan pelan ini karena M.F. spoel nja.

Tjara membetulkan :

Gantilah dengan M.F. trafo jang baru dan perhatikanlah frekwensi M.F. trafo tersebut. Misalkan frekwensi 452 kc kita gantikan dengan frekwensi 452 kc djuga.

Atau dapat pula kita gulungkan lagi kawat jang lepas tadi dan berilah lilin agar supaya tidak dapat bergojang lagi.

S U A R A F A D I N G

Ini dapat disebabkan karena :

a). Out-put trafo gulungan bagian primaire putus.

Tjara mengetahuinya :

Anode dari tabung achir diukur, bila tekanan jang diukur tadi naik turun atau berubah2, menandakan bahwa gulungan primaire dari trafo tersebut hendak putus spoelnja atau soderan dari out-put tadi akan terlepas.

Tjara membetulkan :

Periksalah soderannja bila soderan hendak putus/terlepas kita soder kembali supaja melekat betul2.

Bila spoel gulungan trafo-nja jang rusak, harus membuka gulungan tersebut kemudian kita gulung lagi dengan kawat tembaga jang baru (djangan menggunakan kawat tembaga jang bekas dipakai, sebab kalau kawat tembaga kita gulungkan lagi, isolasi dari tembaga tadi berkurang, sehingga mudah terjadinya terbakar).

Kita menggulungkan kawat tembaga ini dengan tjara kebalikannja dari waktu membuka gulungan tadi, begitu pula isolasi2 kertasnya djangan sampai kelupaan, haruslah pada tiap2 lapis gulungan kita berikan.


Tjara jang lebih terang lagi dapat dipeladjari dibuku Montir Radio Praktis sepengarang dibagian transformator.

b). Weerstand kathode terbakar atau hendak putus.

Tjara mengetahuinjia:

Ukur weerstand R7 gambar IX itu dengan volt meter, bila diukur dikathodenja tidak ada tekanannya, maka berarti weerstand ini jang putus, tekanan pada weerstand ini biasanya tidak lebih dari 7 volt. Tjara ukur lihat gambaran.

Kalau pada balans versterker tekanan tersebut adalah lebih tinggi.

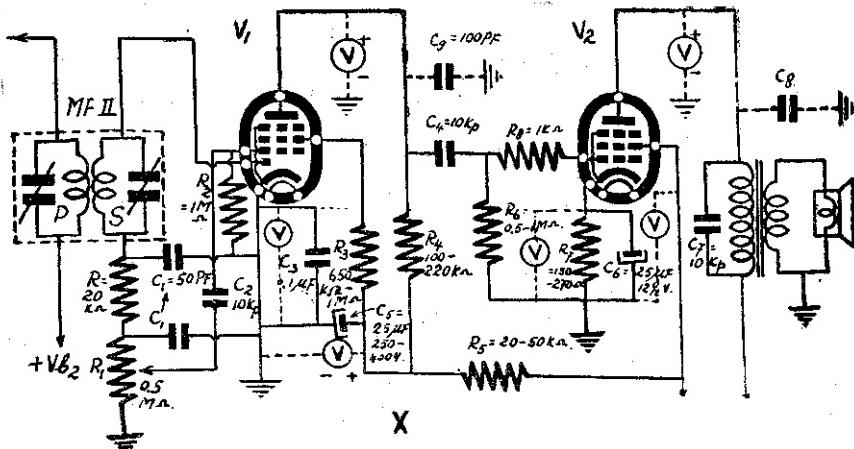

Gambar IX.

Bila weerstand itu diukur dan kalau penunduk djarum meter itu ber-gojang2, maka berarti weerstand tersebut putus dan sebentar njambung lagi didalamnya.

Pemeriksaan ini dapat pula kita lakukan dengan menggunakan ohm meter dan ukurlah weerstand R7 itu dengan melepas salah satu udjung dari weerstand tersebut.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru. Nilai serta wattage dari weerstand tersebut harus disesuaikan seperti asalnja.

- c). Pusphul input trafo gulungan bagian primaire hendak putus atau kurang kontak soderannja.

Tjara mengetahuin ja :

Tekanan anode jang melalui gulungan primaire ini kita ukur, bila tekanannja tidak ada atau sebentar ada dan sebentar hilang. Ini disebabkan karena gulungan tersebut putus didalam atau soderannja akan terlepas.

Ini dapat pula kita lakukan dengan menggunakan sebuch ohm meter, ukurlah gulungan tersebut kalau pengukuran dari djarum ohm meter itu sebentar djalan dan sebentar putus/tak bergerak. Maka ternjatalah kalau gulungan itu jang menjebabkannja.

Tjara membetulkan :

Lepaskanlah gulungan itu, perhatikanlah banjaknja belitan tersebut dan telitilah besarnja kawat, kalau kita kembalikan dengan menggulung kawat tembaga jang baru.. Berilah isolasi kertas pada tiap2 lapis gulungan.

Tjara jang lebih djelas dapat dilihat dibuku Montir Radio Praktis, sepengaramng, pada peladjaram Net transformator.

- d). Koppel kondensator setengah botjor atau kortsluiting.

Tjara mengetahuin ja :

Condensator kita ukur dengan volt meter D.C. jang mana udjung condensator jang positip kita hubungkan ketekanan P.S.A. ± 250 volt dan udjung jang satunja kita ukur terhadap chasisnja, kalau volt meter tersebut menunjukkan pada suatu angka pada pengukurannja, berartilah kalau condensator itu sudah botjor.

Bila angka pengukuran hanja menunjukkan sedikit sekali, condensator ini masih dapat digunakan pada ont-koppelnja. Memang kalau dapat kita ganti sadja jang baru.

Tjara membetulkan :

Gantilah condensator baru. Kapasiteit serta tekanan ker-djanja harus diperhatikan djuga.

e). Tabung acir/eindlamp emissienja swak.

Tjara mengetahuinja :

Ketiklah pelan2 tabung tersebut dengan djarai atau dengan alat pemukul jang ringan/karet, bila pemukulan tabung ini dilakukan, terdengarlah suaranja akan lebih keras dan kemudian pelom lagi. Selanjutnja akan timbullah suara fading lagi.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama. Bila tidak ada type jang sama untuk menggantinya, maka dengan lain type djuga boleh akan tetapi harus samalah masing2 electro-denja serta kerdjanja.

f). Ont-koppel condensator setengah botjor.

Tjara mengetahuinja :

Untuk mengetahui condensator ini baik atau tidak, condensator kita ukur dengan ohm meter, akan tetapi nilai pengukuran pada meter tersebut tidak boleh terlalu besar/tinggi, kalau condensator botjor tandanya djarum meter tersebut akan bergerang dan tak dapat kembali lagi (menudju pada suatu angka).

Atau dapat pula kita lakukan seperti diatas d.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan condensator lain/baru, kapasitet dan te-kanan kerdjanja harus diperhatikan.

Misalnja kalau condensator tadi mempunyai kapasiteit 50 Mfd dan tekanannja 400 volt. Gantilah seperti asalnja, dangan diganti 50 Mfd dan tekanannja 125 volt atau 250 volt. Misalnja, sebab tekanan jang rendah ini sering sekali me-ngakibatkan botjornja condensator tersebut.

g). Weerstand anode terbakar hendak putus.

Tjara mengetahuinja :

Ada kalanja bila weerstand anode ini diukur dengan ohm-meter ternjata baik, akan tetapi bila dipakai/dibunjikan timbullah suara fading. Ini dapat disebabkan karena kalau weerstand anode sudah dipakai panas, maka timbullah suatu pemutusan didalamnya.

Kalau kita mendjumpai gedjala seperti ini, ukurlah dengan volt meter D.C. pada anodenja, kalau pengukuran ini baik terlihatlah dijarumnya akan diam pada suatu pengukuran/mengka. Dan kalau dijarum meter bergerak2 (sebentar maju dan mundur) diwaktu tak menerima sender, ini ternjatalah kalau weerstand anodenja jang terbakar rusak didalamnya.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand jang baru. Nilai dan wattage dari weerstand tersebut harus disamakan seperti asalnja.

h). Volume terdapat kotoran atau kontak kurang baik.

Tjara mengetahuinja :

Gojangkan as potensio-meter itu, kalau suara fading ini diakibatkan dari potensio-meternja jang rusak atau kotor, ternjatalah kalau tergojang as-nja akan terdengar suaranja keras dan pelan lagi. Se-olah2 A.V.C.-nya tidak normal kerdjana.

Bila potensio-meternja jang kotor dapatlah kita betulkan. Kalau potensio-meternja sudah rusak/kontak penggesernja atau lapisan kolnia sudah tipis/habis, maka sukarlah untuk diperbaiki.

Tjara membetulkan :

Kalau potensio-meternja sudah rusak atau kontak penggesernja nilai potensio ini harus ditjarikan jang sama. Sebab besar ketjil nilai mempengaruhi kwaliteit suaranja. Ber-lebih2 lagi kalau potensio ini memakai tjabang maka gantilah jang ada tjabangnya pula.

Kalau pula potensio-meter itu hanja terdapat suatu kotoran sadja, kita tjuukup menggunakan bensin untuk mentjutji ko-

toran potensio-meter ini.

Potensio-meter dimesukkan kedalam bensin atau kita beri bensin dari lobang kontaknya, dan as potensio-meter ini diputar2kam supaja bersih kontak poolnya.

Bila kita sukar untuk mendapatkan potensio-meter sematajam itu, pakailah suatu tjara jaitu : pool dari penggeser ini dipindahkan dibagian dalam atau luarnya dari bekas gesekan jang semula.

i). Tabung L.F. (EBC41, EBC81, 6AV6 d.l.l.) rusak.

Tjara mengetahuinjá :

Ketiklah tabung itu dengan djari pelan2, kalau ketika tabung tersebut diketik terdengarlah suaranja keras, tetapi bila tidak diketik hilanglah/pelanlah suaranja.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

j). M.F. trafo trimernja tidak bekerdjá/rusak.

Tjara mengetahuinjá :

Putarlah trimer M.F. trafo ini pelan2, kalau trimer diputar masuk atau keluar tidak ada perbedahan suara keras atau pelan, tenjatalah/pastilah bahwa trimer dari M.F. trafo ini tidak bekerdjá atau rusak.

Tjara membetulkan :

Gantilah jang baru, frekwensi dari M.F. ini harus sama dengan jang semula atau aslinja.

Atau pembetulan dengan tjara mengganti trimernja sajá, apabila trimernja jang putus.


k). Sambungan A.V.C. atau D.A.V.C.-nya kurang baik.

Tjara mengetahuinjá :


Periksalah A.V.C. lyne-nja kontak2nya baik atau tidak.

Ukurlah weerstandnja (R3) gambar X dengan ohm meter (nilanya $\pm 1,5$ M ohm) dan ukurlah A.V.C. atau D.A.V.C.-nya (tjara ukur lihat gambar) dengan memakai volt meter D.C. Bila volt meter tidak menunjukkan pada angka pengukuran tenjatalah kalau A.V.C. atau D.A.V.C.-nya tidak bekerdjá.

Ukurlah condensator C3/CC. gambar XI itu dengan ohm meter atau volt meter, tjara mengukur sama dengan atas.

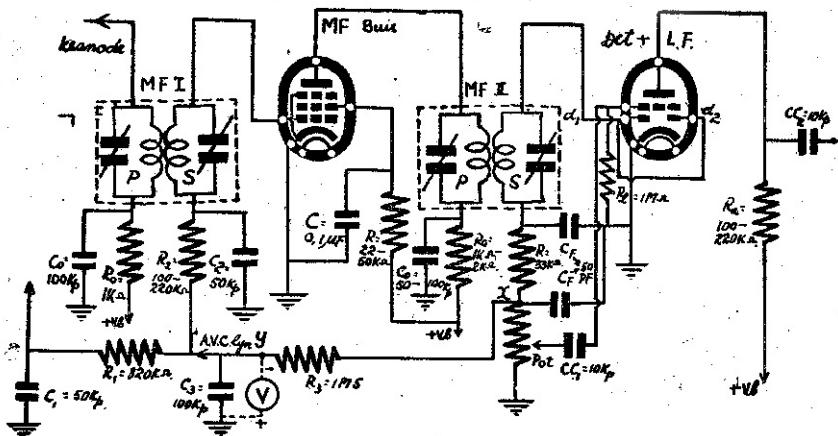

Gambar X.

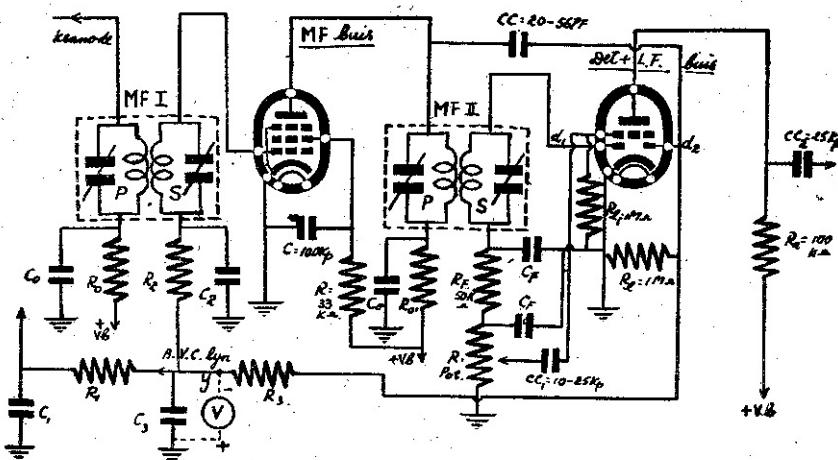

Gambar XI.

Tjara membetulkan :

Soderlah pulak bila sambungan2nya kurang baik. Dan gantilah condensator C3 atau CF-nja itu kalau botjor.

1). Trimer M.F. trafo setelannja kurang baik/tjotjok.

Tjara mengetahuinja :

Tjarilah pada masing2 sender dari tiap band gelombang, kalau penerimaan pada tiap2 band tadi tidak rata dan biasanya rata serta keras suaranja, kini telah berubah suaranja, ini dapat disebabkan dari trimernja sudah tidak tjotjok.

Atau trimlah trimernja satu persatu, bila pengetriman ini membawa suatu hasil jang baik, ternjatalah trimernja jang sudah berubah kedudukannya.

Dapat pula dengan tjara ini, jaitu : diantara primaire dan sekundaire dari M.F. tersebut, kita beri sebuah condensator keramik \pm 56 PF untuk merangkaikan, kalau suara keras atau baik, ternjatalah trimernja tidak tjotjok setelannja. Pada M.F. ke-I atau M.F. ke-II dapat kita lakukan seperti tjara diatas tadi.

Tjara membetulkan :

Trimlah lagi trimernja satu persatu dan tjarilah atau tepatkanlah pada suatu pemantjar jang agak lemah. Trimlah sampai suara keras dan agar supaya penerimaan tersebut baik semuafatra.

Untuk mendapatkan tjara, pengetriman jang djelas batalah buku Montir Radio Praktis sepenggarang. Dibagian M.F. trap.

m). Ont-koppel condensator dari A.V.C. botjor.

Tjara mengetahuinja :

Ukurlah condensator itu dengan ohm meter dan volt meter. Tjara mengukur seperti jang telah kita utarakan diatas.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, kapasiteit dan tekanan kerja harus diperhatikan betul2.

n). Weerstand A.V.C. R3 gambar X, terlepas atau putus.

Tjara mengetahuinja :

Lepaskan hubungan weerstand itu dan ukurlah dengan ohm meter. Nilai \pm 2 M ohm.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru, nilaidan dan wattagenja harus disesuaikan seperti jang semula.

o). Tabung detector rusak / swak.

Tjara mengetahuinja :

Ketiklah tabung ini dengan djari pelan2 atau dengan pemukul karet jang ringan, kalau tabung dipukul suara lebih keras atau tidak fading lagi, tetapi lambat laun akan pelan dan suara fading timbul lagi.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

p). Tabung penguat frekwensi menengah swak/rusak.

Tjara mengetahuinja :

Untuk mengetahui tabung penguat frekwensi menengah ini, kita boleh memakai tjara seperti diatas o.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung jang baru dan typenja jang sama.

q). Trimer2 dari mudulator/oscillator kurang tjetjok setelannja atau trimnja.

Tjara mengetahuinja :

Trimlah atau putarlah trimer2 tersebut satu demi satu, kearah keluar atau masuk, jika suara fading hilang trimer itulah jang menjebabkan.

Tjara membetulkan :

Trimlah lagi trimer itu pelan2, putar kearah masuk atau keluar. Kalau suara sudah keras dan hingga tidak fading lagi baru kita laki kembali trimernja.

r). Sakelar dari spoel2 kontaknja kurang baik.

Tjara mengetahuinja :

Gojangkan atau putar2kan sakelar spoel itu pelan2 ke kanan atau kekiri, kalau suaranja lebih keras/terang dan tidak fading lagi, maka sakelar itulah jang menjebabkan.

Tjara membetulkan :

Tjutjilah sakelar itu dengan bensin dan putar2kan as sakelar itu supaja bersih betul2, Sambil memberi bensin kita putar2 sakelarnja.

s). Weerstand kisi drgi oscillator nilainja berubah atau akan putus.

Tjara mengetahuinja :

Ukurlah weerstand itu dengan ohm meter. Atau dapat pula kita parallelkan dengan jang baru \pm 50 K ohm kalau suara baik tandanja weerstand tadi jang tidak bagus.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru. Nilai harus kita usahakan sedapat mungkin jang sama besarnya.

Biasanya nilai tersebut \pm 18 K ohm — 50 K ohm.

i). Tabung oscillator /modulator swak.

Tjara mengetahuinjá :

Ketiklah pelan2 gelasnya dengan djari atau udjung potlot jang diberi karet, kalau diketik suaranja baik atau tidak fading lagi. Tetapi jika tidak diketik suara fading timbul kembali.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama, supaja kwaliteit penerimaannja sama dengan semula.

ii). Trimer dibagian penguat H.F. tidak tjetjok setelan-
nja atau ngetrimnja.

Tjara mengetahuinjá :

Trimer dibagian H.F. kita putar pelan2, dikeluarkan atau dimasukkan trimernja, kalau suara suara fading hilang, maka trimer itulah jang menjebabkan tadi.

Tjara membetulkan :

Setelah trimer itu pelan2 supaja suara jang didengar tadi keras dan tidak fading lagi. Setelah penjetelan selesai berilah lak agar supaja tidak berubah kedudukannja.


v). Aflak atau buffer condensator kapasiteitnja turun.

Tjara mengetahuinjá :

Kita ambilkan condensator baru, kapasiteit serta tekanan kerdjanja harus sama, kemudian dihubungkan ke electrolyt condensator C1 (lihat gambar XII) dan badan electrolyt kita tempelkan kechasisnja radio (jika hendak menghubungkan setjara tempel ini, seharusnya badan electrolyt ditempelkan dulu dichasisnja, udjung electrolyt jang positip baru boleh ditempelkan keudjung electrolyt jang satunja).

Kita lakukan pertjobaan ini dengan satu persatu pada buffer atau aflik condensator C1, atau C2, gambar XII, dapat pula kita lakukan berbarengan pada C1 dan C2.

Kalau suara fading itu hilang, pastilah bahwa electrolyt tersebut (C1 dan C2 tadi) telah turun kapasiteitnya.

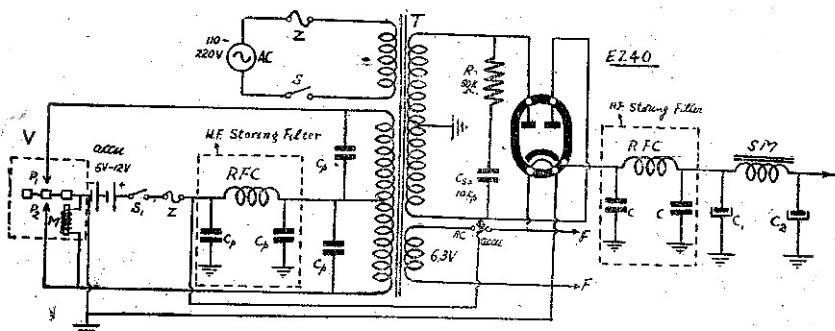

Gambar XII.

Tjara membetulkan :

Ganti electrolyt condensator jang baru, kapasiteit dan tekanan kerdja dari electrolyt tersebut harus sama.

w). Tekanan dari setop kontak berubah-ubah.

Tjara mengetahuinja :

Ukur tekanan arus (sumber aliran) dari stop kontaknya, turunkan atau tidak? bila ternjata agak kurang tekanannya, maka dapatlah mengakibatkan suara fading itu.

Tjara membetulkan :

Setelah spanning molennja, atau sesuaikanlah tekanan net trarfo-nja dengan sumber aliranja.

x). Tabung penguat frekwensi tinggi swak.

Tjara mengetahuinja :

Gelas tabung H.F. kita pukul pelan2, kalau dipukul suara fading hilang kemudian timbul pula, maka ternjata tabung penguat frekwensi tinggi ini jang sudah swak.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

S U A R A G E M B R E T

Gedjala2 gembret ini dapat disebabkan karena :

a). Loudspeaker tidak tjetjok dengan out-putnja.

Tjara mengetahuinja :

Tjoba dengan loudspeaker lain atau pindahkan tjabang out-putnja, kalau suara baik tandanya tjetjoklah ohm-nja. Jadi ohm dari loudspeaker dengan out-putnja tjetjok.

Atau tjoba dengan out-put jang lain, kalau tjetjok suara baik atau terang bagi nada tinggi dan rendahnja.

Tjara membetulkan :

Ganti salah satu alatnja, out-put atau loudspeakeernja. Atau kita tjudup dengan merobah bagian sekundairnya sadja atau tjabang dari out-put kita sesuaikan.

b). Kones sprekspoel bergoser dengan chasis loud-speaker.

Tjara mengetahuinja :

Loudspeaker kita lepas dari soderannja/kasnja dan tekanlah kertasnya kedalam konesnya dengan dua ibu djari (waktu menekan kertas harus sama kerasnya). Dan sebaliknya tariklah kones tersebut dengan ke-tiga2 djari (waktu menarik juga harus sama/(seimbang), kalau ditarik atau ditekan terdengar suara sek2 atau kreks, ternjatalah kalau kones tersebut jang sudah geser.

Tjara membetulkan :

Buka lemnia atau klemnia dan bukalah lagi penjangga tengah konesnya dan tutupnja, kemudian antara kones dan maknitnia kita beri kertas untuk penjekat pada kelilingnya.

As kones harus tepat betul pada tengahnya, kemudian lemlah kembali kertas tersebut pada bekasnja tadi.

c). Out-put transformator tidak tjetjok.

Tjara mengetahuinja :

Tjoba gantikan dengan out-put lain, kalau ohm dari out-put tjetjok suara baik/terang.

Tjara membetulkan :

Ganti out-put jang sesuai ohm-nja/hambatannya, atau kita

sesuaikan dengan hambatan dalam (R_i -nya) dari tabung akhirnya.

- d). Weerstand kathode bagian frekwensi rendah terbakar atau putus.

Tjara mengetahuinja :


Ukur kathode spanningnya (kalau mengukur pakailah volt-tage yang lebih besar dulu), adakah tekanannya? atau ukurlah dengan ohm meter. Dan lepaskanlah salah satu ujung weerstand tersebut apabila diparalelkan dengan condensator, sebab mungkin juga condensornya yang botjor.

Tjara membetulkan :


Ganti weerstand baru. Nilai dan wattagenya harus sama seperti semula atau lebih besar wattagenya.

- e). Weerstand pembotjor abgian frekwensi rendah putus atau terlepas.

Tjara mengetahuinja :

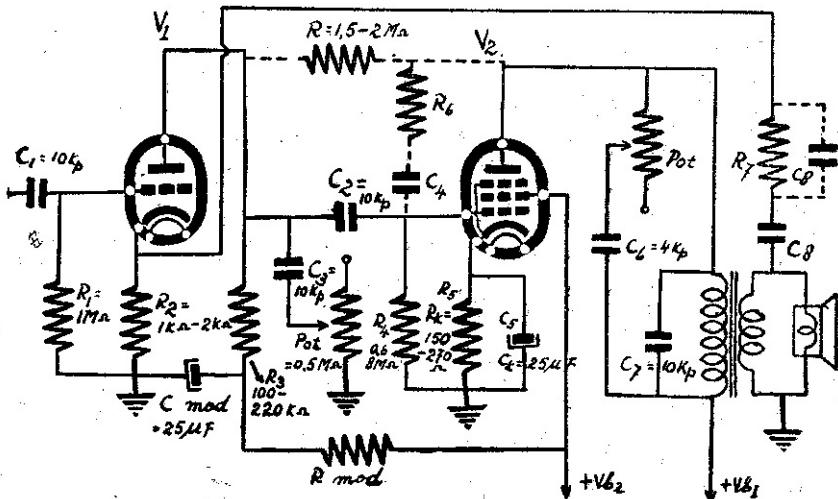

GAMBAR XIII.

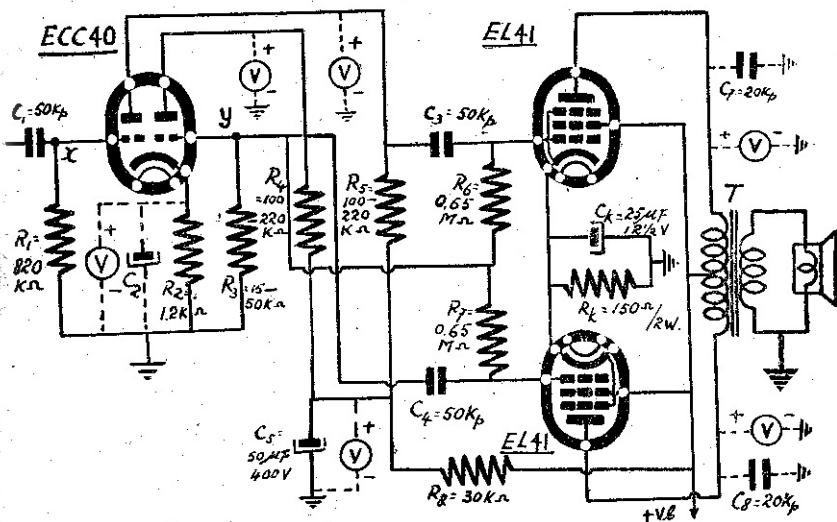

GAMBAR XIV.

Ukurlah dengan ohm meter, pada R_1 atau R_4 pada gambar XIII. Bila terdapat suatu balans schakeling seperti gambar XIV ukurlah R_6 dan R_7 juga. Dan kalau memakai suatu input transformator, periksalah input bagian sekundairenya jang dirangkaikan dengan masing2 tabung achirnya.

Kalau pada balans versterker terdapatlah pula suatu gedjala2 sebagai berikut: pengerasan suaranja lebih pelan dan sember dan lagi bagi suara rendahnja tak begitu keras.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru. Nilainja harus sama.

- Koppel condensator C_2 gambar XIII bagian frekuensi rendah botjor.

Tjara mengetahuinja :

Lepaslah udjung condensator jang disoderkan dirooster nja, kemudian ukurlah udjung condensator tersebut dengan volt-meter terhadap chasisnja, kalau djarum meter menuñ duk pada suatu angka dan besar ketjilnja angka ini tergantung pada kortsluitingnja. Ini menandakan bahwa con-

densator itu sudah botjor. Ukur pada C1 dan C2-nja pada gambar XIII. Dan kalau Balans schakeling ukurlah kedua2-nja C3 dan C4-nja, gambar XIV.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, kalau condensator kertas kita ganti dengan condensator kertas djuga.

Kalau condensator kiramik kita ganti condensator kiramik pula, sebab tiap2 condensator mempunjai masing2 batas frekuensi.

g). Potensio meter kurang kontak atau putus.

Tjara mengetahuinjo :

Gojang2kan kenop potensio-meter tersebut pelan2 sadja, kalau digojang suara sebentar baik sebentar gembret lagi.

Tjara membetulkan :

Ganti potensio-meter baru, nilai potensio-meternja harus sama seperti jang semula.

Bila potensio-meternja bertjabang kita gantikan dengan jang bertjabang pula.

Kalau potensio-meternja hanja terdapat suatu kotoran sadja maka kita tjuukup untuk menjutji dengan bensin sadja dan putar2kan as potensio-meternja.

h). Salah satu tabung kemasukan hawa udara.

Tjara mengetahuinjo :

Sinar dari tabung terlihat agak biru dan lagi pada roosternja terdapat tekanan positip \pm 1 volt.

Tjobalah dengan tabung lain, kalau suara baik tanđa-nja tabung tadi jang sudah rusak.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

i). Tekanan tidak tjetjok / kurang tinggi.

Tjara mengetahuinjo :

Ukurlah tekanannja, kalau tekanan turun periksalah alat2 jang menjebakkannja pada ont-koppel condensator dan koppel condensatornja.

Tekanan \pm 220 volt pada P.S.A.-nja.

Tjara membetulkan :

Gantilah bila ada alat jang botjor / kortsluiting.

Atau dapat pulu suara gembret ipi ditimbulkan karena tekanan sumber arus tidak tjojok dengan spanning molennja. Sesuaikanlah bila demikian.

j). Ont-koppel condensator hendak botjor.

Tjara mengetahuinjia :

Ukurlah masing2 ont-koppel condensator dan koppelnja.

Udjung condensator jang disoder dengan chasis kita lepas dan udjung tersebut kita ukur dengan volt meter terhadap chasisnya. Kalau djarum volt meter menunduk pada angka berarti condensator tersebut jang botjor.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru. Nilai dan tekanan kerja harus sesuai atau sama seperti jang semula.

k). Antene penerima terlalu pandjang.

Tjara mengetahuinjia :

Tjobalah dengan antene pendek atau antene dalam sadja, kalau suara baik ternjata antene tadi terlalu pandjang.

Karena ada pesawat penerima jang tidak / zonder pakai antene pandjang / luar, sebab pesawat penerima tersebut sudah tjukup tadjam penerimaannja dan kalau memakai antene jang lebih pandjang atau antene luar, maka pesawat penerima tersebut menjadi overblas. Maka mudah menimbulkan suara gembret.

Tjara membetulkan :

Ganti sadja dengan antene dalam atau jang lebih pendek sadja, antene dalam / sepiral sadja sudah tjukup.

l). Asal dari sendernja atau pemantjarnja sendiri.

Tjara mengetahuinjia :

Tjarilah sender lain atau siaran gelombang lain, kalau suara baik ternjata sender / pemantjar tadi jang menimbulkan. Kalau dipindahkan tetap bersuara gembret, maka berartilah bchwa pesawat penerimaanja sendiri jang menjebabkan.

Tjarilah pada alat2 jang menjebabkan tadi.

Tjara membetulkan :

Suara gembret jang ditimbulkan dari pemantjarnja ini, kita tidak dapat atau sukar untuk menghindarkan.

Tjara jang terutama untuk menolongnya, ialah : kita pindahkan sadja pada siaran / zender lainnya.

B E R S U A R A T J U I T

Suara tjuit ini dapat dibagi dalam 2 bagian :

I. Suara tjuit jang terus-menerus.

Ini dapat disebabkan karena :

- a). M.F. trafo. setelannja tidak / kurang tjotjok.

Tjara mengetahuinjya :

Tjoba trim lagi trimmer M.F.-nja, kalau tjuit jang ditimbulkan tadi ternjata dari M.F. tersebut, maka bila trimmer diputar / disetel suara tjuit akan hilang. Kalau bukan suara tjuit tetap timbul.

Tjara membetulkan :

Kita setel kembali trimmer M.F. itu dan lagi kalau dapat pakailah oscillator meter, jang mana frekuensinja harus disesuaikan dengan M.F.-nja.

- b). Tabung penguat frekuensi tinggi atau penghantar2-nja terlalu dekat dengan kisi kemudi dari L.F. trap.

Tjara mengetahuinjya :

Diauhkan penghantar2 jang dekat dengan rooster / kisi kemudi, kalau didiauhkan suara tjuit hilang kalau dilepas suara tjuit akan timbul lagi.

Dapat djuga pakai tjara lain jaitu : hubungkan rooster dari penguat frekuensi tinggi itu dengan chasis, kalau suara tjuit hilang maka getaran / inductie dari lingkungan inialah jang membangkitkan.

Tjara membetulkan :

Diauhkan atau diberi tebengan logam agar supaja penghantar2 jang mempengaruhi tadi tidak dapat mempengaruhi lagi.

Untuk menghindari ini dapat djuga kita lakukan dengan memendekkan montage2 jang pandjang atau jang dekat pada rooster2 lainnya.

- c). Penghantar2 / montage2 dari oscillator terlampaui dekat dengan kisi kemudi / rooster dari L.F. trap.

Tjara mengetahuinja :

Tjara ini dapat kita lakukan seperti diatas b.

Tjara membetulkan :

Tjara pembetulan dapat pula dilakukan seperti b.

- d). Penguatan dibagian getaran rendah tidak tjoijok.

Tjara mengetahuinja :

Kita pakai sebuah condensator \pm 10 kp dan dihubungkan kechasis dari anode tabung achir atau diparallelkam dengan cut-pufnja dibagian primairenja, bila suara tjuit hilang ternjatalah L.F. trap jang mengakibatkan.

Tjara membetulkan :

Sambungkan condensator \pm 20 kp. diparallelkam dengan out-put dibagian primairenja atau dari anode tabung achir dihubungkan kechasisnya.

- e). Penguatan dibagian getaran menengah terlampaui kuat.

Tjara mengetahuinja :

Sambungkan roosternja kechasis dengan obeng, djika suara tjuit hilang maka tabung iniilah jang mengakibatkan.

Dapat djuga suara tjuit itu ditimbulkan dari metalisering-nja tabung penguat getaran menengah terlepas. (Ebunit kaki lampu dengan gelasnya tidak lekat betul).

Tjara membetulkan :

Djauhkan penghanar2 jang berdekatan dengan roosternja atau pendekkan montage2-nja.

Bila suatu tabung jang gojang gelasnya, kita perbaiki dengan memakai montage atau kawat tembaga, kemudian dilingkarkan diantara gelas dengan ebunitnya, udjung2 tersebut dibelitkan djadi satu supcja tidak gojang / keras dan bila perlu udjung ini kita chasiskan.

- f). Dibagian modulator / penjampur oscillasi parasiter.

Tjara mengetahuinja :

Rooster gl kita sambungkan kechasis djika suara tjuit hilang, tandanya tabung itulah jang menjebabkan.

Atau dapat djuga disebabkan dari pengaruh2 lapangan
inductie jang ditimbulkan dari aliran bertukar.


Tjara membetulkan :

Berilah suatu tebengan atau memendekkan montage2
panjang jang mudah mempengaruhi rooster gl tersebut.

g). Bekerdjana oscillator terlampau kuat.

Tjara mengetahuinja :

Ukurlah anodenja (AT) terlampau tinggikah tekanannja?
Bila demikian halna akan mudah menimbulkan suara tjuit.

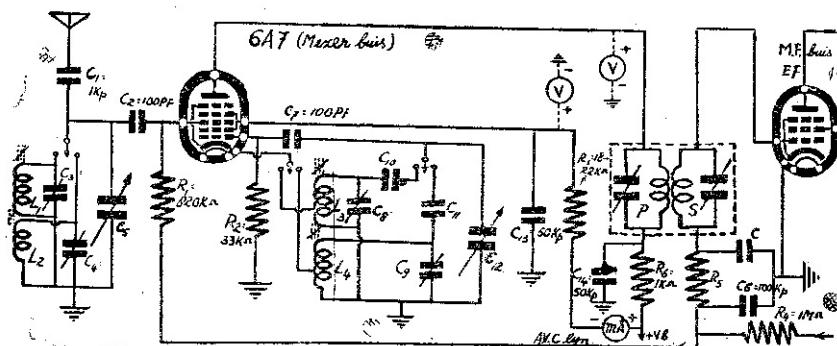

GAMBAR XV.

Atau periksalah weerstand R2 gambar XV itu putuhkah?
Ukurlah dengan ohm meter.

Gantilah weerstand R2-nja \pm 22 K ohm, djika nilai tersebut terlalu besar sering menimbulkan suara tjuit.

Tjara membetulkan :

Ketjilkanlah / rendahkanlah bila tekanan tersebut terlalu tinggi.

Gantilah weerstand jang baru bila putus dan ketjilkanlah nilai hambatan itu kalau terlalu besar.

h). Penguet dibagian getaran tinggi tidak tjotjok.

Tjara mengetahuinja :

Kisi kemudi gl dihubungkan kechasis, djika suara tjuit hilang, tandanja tabung inilah jang menimbulkan.

Gangguan ini dapat pula disebabkan karena rooster tersebut dekat dengan lapangan inductie, sehingga menimbulkan suara tjuit. Untuk mengetahui ini dianjurkanlah atau berilah tebengan logam seng/aluminium, supaya tidak mudah terpengaruh lagi dari felt inductie/lapangan maknit, jika suara tjuit hilang tandanya inilah jang menyebabkan tadi.

Tjara membetulkan :

Dianjurkan atau pendekkan montage2 jang berdekatan dengan rooster tersebut, atau berilah tebengan seng, supaya tertahan lapangan inductienja.

II. Suara tjuit jang timbul digelombang pendek.

Ini dapat disebabkan karena :

a). Kwaliteit dari M.F. trafo tidak / kurang baik.

Tjara mengetahuin ja :

Tjoba gantikan dengan M.F. trafo lain jang telah disetel, kalau suara baik M.F. tadi jang kurang / tidak baik kwaliteitnya.

Kita juga dapat memakai suatu tjara lain, jaitu : M.F. trafo diganti dengan condensator \pm 56 PF, condensator tersebut dihubungkan diantara premaire dan secundairenja M.F. trafo tersebut kalau suara tjuit hilang, berarti M.F. tersebut kurang baik kwaliteitnya.

Tjara membetulkan :

Ganti M.F. baru. Dan jang tjotjok frekuensi.

b). Setelan atau pengetriman M.F. trafo kurang / tidak tjotjok.

Tjara mengetahuin ja :

Tjobalah setel atau trim lagi, kalau suara tjuit hilang, tandanya M.F. tersebut jang menyebabkannya.

Tjara membetulkan :

Setelah lagi trimmernja satu persatu, sehingga suaranja terang dan suara tjuit hilang.

c). Bekerjanja oscillator terlampaui kuat.

Tjara mengetahuin ja :

Ukurlah tekanan anodenja (AT), terlampaui tinggikah

atau periksalah weerstand R2 itu, putuskah? atau terlampau besarkah nilainya?

Tjara membetulkan :

Ketjilkan nilai hambatan R2 itu (gambar XV), atau rendahkanlah tekanan anode (AT) itu supaja tidak tjuit lagi.

d). Tabung detector sudah swak.

Tjara mengetahuinjá :

Peganglah tabung itu atau ketiklah pelan2, kalau suara tjuit hilang tandanja tabung tersebut sudah swak.

Atau dapat pula kita tjoba dengan tabung jang baru dan typenja jang sama, kalau suara tjuit hilang berarti tabung memang sudah swak.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung detectie baru dan typenja harus sama pula seperti jang semula.

S U A R A B R O M

Ini dapat disebabkan karena :

a). Badan vibrator kurang kontak dengan chasis.

Tjara mengetahuinjá :

Tekanlah jang keras badan vibrator tersebut kechassis, kalau ditekan suara brom hilang.

Tjara membetulkan :

Lekatkanlah betul2 atau sekeruplah jang keras, agar vibrornja kontak dengan chasisnya.

b). H.F. storing filternya tidak bekerdjá/kortsluiting.

Tjara mengetahuinjá :

Ukurlah condensator2nja dengan ohm meter atau voltmeter dan lihatlah spoel R.F.C.-nya terbakarkah? kalau terbakar tandanja hangus atau hitam. Dan lagi ternjatalah kalau H.F. storing filternya tidak bekerdjá.

Tjara membetulkan :

Bukalah belitannja dan perhatikan arah gulungannja, dan lagi perhatikanlah besarnja tembagannya serta banjaknja gulungan, kemudian gulunglah kembali seperti semula.

Kalau condensatornya jang botjor haruslah kita ganti.
c). Sekerup kern kurang keras atau kendor.

Tjara mengetahuinjā :

Djika kern kita pegang terasalah bergetar dan dichasis-njapun berasah pula. Lagi pula bila didengarkan suaranya terdengarlah suara ngetril/bergetar.

Tjara membetulkan :

Sekerup kechasis kita lepaskan semua, kemudian keras-kanlah sekerup kern-nja.

Kalau tjara tadi tidak dapat membawa hasil, maka trafo tersebut kita masukkan kedalam lak ovenan supaja tje-lah-tjalahnja terisi dengan lak tadi supaja tak dapat bergetar lagi.

d). Buffer atau aflik condensator kapasiteitnya telah tu-run.

Tjara mengetahuinjā :

Tjoba parallelkan dengan condensator baru, udjung positip bertemu udjung positip dan badan electrolyt kita tempelkan kechasis, kalau suara baik ternjata electrolyt condensator tadi jang rusak atau turun kapasiteitnya. (Kalau mentjober badan electrolyt kita tempelkan kechasisnya dulu. Sebab kalau tidak demikian,, maka dapat kesetroolah badanmu).

Tjara membetulkan :

Ganti dengan electrolyt condensator baru, kapasiteit dan tekanan kerdjana harus disamakan.

e). Emissie dari tabung perata sudah swak.

Tjara mengetahuinjā :

Kalau tabung kita lihat dianodenja terdapat ke-putih2cm seperti abu putih dan tjobalah dengan tabung perata jang baru, kalau suara baik ternjata tabung tadi jang swak/rusak.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

f). Penghantar2 untuk aliran bertukar terlalu dekat dengan kisi kemudi bagian penguat LF.

Tjara mengetahuinjā :

Djauhkan penghantar2 itu dengan obeng, atau berilah

tebengam logam seng atau aliminium diantara kisi kemudi dengan penghantar2 tersebut, dan logam ini harus dichasisikan, kalau suara brom hilang ternjata salah pengaruh dari penghantar2 tadi.

Tjara membetulkan :

Djauhkan penghantar2nya atau kita beri tebengam diantara rooster dengan penghantar tersebut.

- g). Kisi kemudi tabung penguat achiir atau awal berhubungan dengan pidjarnja.

Tjara mengetahuinjia :

Potensio-meter kita ketjilkan dan chasiskanlah kisi kemu-dinja dengan obeng (dari tabung achiir dulu kemudian jang awal), kalau suara brom hilang, maka tabung jang kita chasiskan tadi jang menjebabkan.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

- h). Tabung diode detectie swak.

Tjara mengetahuinjia :

Djika potensio-meter ditutup / diketjilkan suara brom hilang dan kalau potensio-meter dibuka suara brom besar.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung detector baru dengan type jang sama.

- i). Metaliseringnja kurang kontak.

Tjara mengetahuinjia :

Kalau tabung dipegang / ditutup dengan tangan suara brom hilang atau tabungnja terdapat kotjak / gojang.

Tjara membetulkan :

Tabung jang gojang kita betulkan dengan emaile drad, kita belitkan diantara gelas dengan ebunitnja supaja tidak gojang / kotjak.

Djika tabungnja terbikin dari metal, maka metal tersebut harus dichasikan.

- j). Bagian ont koppel condensator terlepas atau kapasititnja turun.

Tjara mengetahuin ja :

Parablelkan dengan condensator lain / baru, kalau suara brom hilang tandanya condensator tadi jang menjebabkann ja.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, kapasiteit dan tekanan kerdjaja harus disesuaikan.

k). Dari tabung2nja sendiri jang menjebabkan.

Tjara mengetahuin ja :

Ketiklah pelan2 dengan djarai atau pensil jang ada karet nja, kalau diketik suara brom ketas, atau bila tabung dipegang suara brom hilang.

Dapat pula suara brom ini disebabkan dari pemidjar dengan kisi kemudin ja kortsluiting atau pemidjar dengan cathoden ja kortsluiting.

Tjara membetulkan :

Tabung diganti baru dengan type jang soma.

l). Rotel condensator botjor.

Tjara mengetahuin ja :

Ukur dengan ohm meter atau volt meter.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, nilai dan kapasiteit supaja disamakan dengan asalnja.

m). Sekerup aflek condensator kurang kontak.

Tjara mengetahuin ja :

Kalau electrolyt dipegang / ditekan terasa bergetar dan suara brom hilang.

Tjara membetulkan :

Sekerup condensator harus kita keraskan lagi.

n). Sambungan2 bagian kechassis atau dari 6.3 volt masangnja terlepas.

Tjara mengetahuin ja :

Kita teliti dulu sambungan2 jang dichasiskan itu, kemudian tjoba salah satu penghantar dari pemidjarnja dihubungkan kechassis sebentar sadja (tjara ini tidak berlaku untuk pemidjar hubungan sirie), kalau suara brom hilang, maka hubungan chasisnja terlepas.

Tjara membetulkan :

- Hubungan chasis dari 6.3 volt kita sambung kembali.
- o). Brom jang ditimbulkan dari gangguan alat2 listrik

Tjara mengetahuinya :

Tjoba pindahkan penerimaannja kelain siaran / sender kalau suara baik atau bromnya hilang, ternjatah gangguan tadi dari alat2 listrik jang menimbulkan.

Tjara membetulkan :

Pindahkan sadja kelain sender atau kita pasangkan filter dari sumber arusnya.

Pemasangan filter ini dapat dilihat dibagian GANGGUAN pada halaman muka.

- p). Badan atau chasis M.F. trafo kurang kontak.

Tjara mengetahuinya :

Tekarlah M.F. trafo-nja kechasis dan kalau terdapat suatu karaten bersihkanlah dulu, kalau sudah kontak pastilah akan berhasil.

Tjara membetulkan :

Usahakanlah supaja dapat kontak betul dan kalau terdapat kekendoran haruslah diklem supaja kontak dan tidak kotak.

- q). Koppel condensator dari potensio-meter kerooster botjor.

Tjara mengetahuinya :

Koppel condensator jang dihubungkan kerooster kita ukur tekanannja roosternja, kalau terdapat tekanan positip, ternjatah koppel condensator ini botjor.

Atau dapat pula kita lihat bahwa roosternja terlihat sinar merah jang diakibatkan dari tekanan tadi.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, nilai dan tekanan kerdjana harus disesuaikan.

- r). Anti brom-spoel dari loudspeaker kurang sempurna.

Tjara mengetahuinya :

Tjoba gantikan dengan loudspeaker jang baik, kalau suara brom masih ada dan lain alat semua baik, maka anti

brom spoel itulah jang menjebabkan.

Atau dapat pula kita tjoba dengan anti brom spoel jang baru / baik, kalau suara baik ternjatalah anti brom spoelnya jang tadi kortsluiting.

Tjara membetulkan :

Ganti anti brom spoel jang baru kapasiteit tersebut harus sesuai atau sama seperti jang semula.


AFSTEM INDICATOR TIDAK BEKERDJA

Pada pesawat penerima radio super ini ada ber-matjam2 afstem indicator, pada masa ini jang sering kita djumpai ada tiga matjam afstem indicator.

- I. Dengan S meter (dengan mA meter),
- II. Dengan Neönglinslicht indicator,
- III. Dengan Electronenstraal indicator (tabung mata kutjing).

I. Pada gambar XVI - I, bila afstem indicator S meter tidak bekerdja. Ini dapat disebabkan karena:

- a). weerstand (R) shunt putus. Gambar XVI.

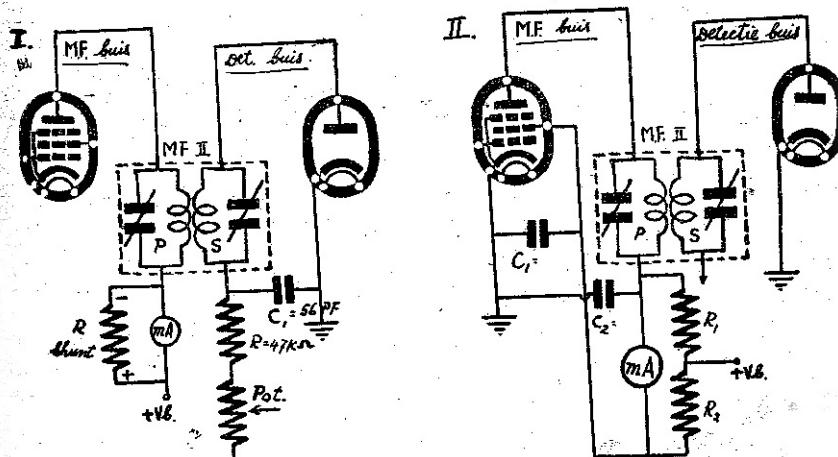

GAMBAR XVI

Tjara mengetahuin ja :

Ukur dengan ohm meter dan salah satu udjung dari shunt itu harus dilepaskan dulu, baru kita ukur weerstandnya.

Atau dapat pula kita lihat dari djarum MA meternja, kalau weerstandnya putus, maka pastilah djarum meter (MA) menunjukkan pada suatu angka jang lebih besar dari pada jang semestinya / biasanya.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru nilai dan wattagenja harus ditjokkan seperti semula. Atau wattagenja lebih besar djuga boleh, djangan pakai jang lebih ketjil wattagenja.

b). Spoel dari mA meter putus.

Tjara mengetahuin ja :

Ukurlah dengan ohmn meter, tetapi salah satu udjung dari milli-ampere meter itu harus dilepas soderannja, kemudian dapatlah diukur.

Tjara membetulkan :

Lepas gulungan spoel milli ampere meter itu dan perhatikanlah banjakanja belitan tersebut serta besarnya emale draat / kawat tembaganya, kemudian gulungkan kembali seperti jang aslinja arah gulungan harus diperhatikan djuga.

Pada gambar XVI-II ini dapat disebabkan karena :

a). Condensator C1 atau C2 botjor.

Tjara mengetahuin ja :

Lepaskan udjung condensator jang dihubungkan kechasis itu dan ukurlah udjung condensator tersebut dengan volt meter D.C. jang mana udjung positip dari meter ini dihubungkan keujung condensator tersebut dan udjung meter jang negatipnya kechasis. Kalau djarum meter ini bergojang atau menunduk pada suatu angka, maka berarti bahwa condensator tersebut jang botjor.

Atau dapat pula kita ukur, tekanan scherm roosternja, kalau condensator C1 gambar XVI-II botjor, djarum meter tidak gojang atau hampir menunjukkan angka nol, tetapi weerstand R2 dalam keadaan baik.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan condensator jang baru, kapasiteit dan tekanan kerdjana harus sama seperti jang semula.

b). Weerstand R₁ atau R₂ putus.

Tjara mengetahuinya :

Salah satu udjung dari weerstand tersebut harus dilepas dulu baru diukur dengan ohm meter, kalau diukur dengan ohm meter djarum tidak bergerak / djalan maka weerstand itulah jang putus.

Atau dapat juga kita ukur weerstand ini dengan volt meter, jang mana salah satu dari udjung weerstand dilepas dan udjung itu kita ukur terhadap chasisnya, kalau djarum meter tidak menunjuk pada suatu angka, maka weerstand itulah jang putus.

Dapat pula kita ketahui dengan tjara lain jaitu : kalau pesawat penerima tidak menerima sender, tandaanya djarum dari milli ampere meter itu harus menunjukkan angka nol. Bila menerima sender / pemantjar djarum dari S meter ini baru menunjukkan angka.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand jang baru, nilai serta wattagenya supaja diperhatikan harus sama dengan semula.

c). Spoel dari mA meter putus.

Tjara mengetahuinya :

Ukur dengan ohm meter dan lepaslah salah satu udjung dari milli ampere meter itu, kalau diukur djarum ohm meter tidak bergerak / gojang berarti spoel dari meternya tersebut putus.

Atau dapat juga dilihat dari meternya, kalau meter itu putus spoelnja, maka bila pesawat penerima menerima suatu sender djarum milil amere meter itu tidak bergojang / bergerak.

Tjara membetulkan :

Lepaskan gulungannja, hitunglah banjaknja gulungan tersebut dan ukurlah besarnya tembaga itu, kemudian gulungkan kembali seperti asalnja, arah menggulung harus kebalikannja dari arah membuka.


II. Neonglimlich indicator tidak bekerja. Ini dapat disebabkan karena :

a). Condensator C1 botjor. Gambar XVII.


Tjara mengetahuin ja :

Ukurlah dengan ohm meter.

Atau dengan volt meter, jang mana condensator C1 jang dihubungkan kechassis itu dilepas, kemudian kita ukur udjung tersebut terhadap chasisnya, bila dijarum volt meter menundukkan pada suatu angka berarti sudah botjor condensator tersebut.

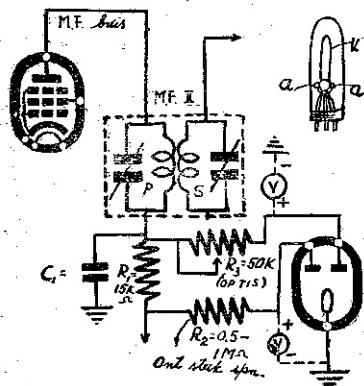

GAMBAR XVII

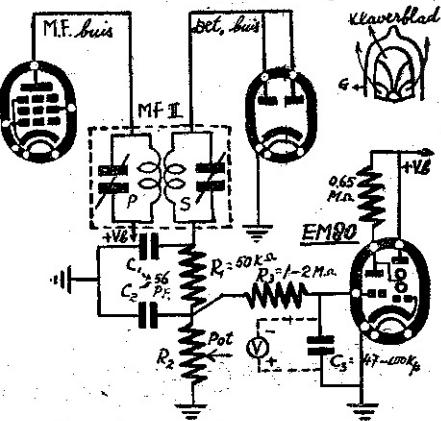

GAMBAR XVIII

Tjara membetulkan :

Gantilah dengan condensator jang baru, kapasiteit serta tekanan kerjanya harus diperhatikan / sama dengan jang asli.

b). Weerstand R₂ atau R₃ putus. Gambar XVII.

Tjara mengetahuin ja :

• Ukur dengan ohm meter atau pakai volt meter D.C. kita ukur masing2 weerstand R_2 dan R_3 , bila anode diukur tidak ada tekhnanya tanda2nja weerstand R_3 putus. Dan satunjapun demikian pula kita lakukan.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan weerstand jang baru, nilai dan wattage-nya harus disamakan seperti jang asli.

c). Hubungan cathode kechassis terlepas.

Tjara mengetahuinya :

Periksalah soderannja, terlepasakah? Atau kita memakai sepotong montage dihubungkan antara chasis dengan cathodenja, kalau ternyata sudah bekerdjya maka hubungan cathode inilah jang kurang baik.

Tjara membetulkan :

Sambungkan atau soderkan kembali montage tadi.

d). Tabung neonglimlich indicator swak.

Tjara mengetahuinya :

Bila pada semua alat2 atau weerstand2 dan condensator-nya baik semua, maka pastilah kalau emissie tabung tersebut jang sudah swak.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan neonglimlich indicator jang sama typenja.

III. Tabung mata kutjing tidak bekerdjya. Ini dapat disebabkan karena:

a). Condensator C3 botjor. Gambar XVIII.

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah tekanan roosternja, ujdung volt meter D.C. tersebut harus dibalik bila untuk mengukur ini (tjara ukur lihat gambar), kalau diukur tidak ada tekanannja berarti condensator tersebut sudah botjor.

Atau dapat pula condensator tersebut dilepas kia ukur dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan condensator jang baru, kapasiteit dan tekanan kerdja harus disamakan sadja seperti aslinja.

b). Weerstand R3 putus. Gambar XVIII.

Tjara mengetahuinya :

Lepaskan dari hubungannya dan ukurlah dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

- Ganti weerstand baru, nilainya harus disamakan.
c). Weerstand anode putus.

Tjara mengetahuinja :

Kalau weerstand anode jang putus, terlihatlah sinar dari tabung mata kutjing tersebut tidak dapat menjala / sinar hidau tidak kelihatan.

Dan dapa pula kita ukur anodenja, bila diukur tidak ada tekanannja berarti weerstand tersebut sudah putus.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan weerstand baru, nilai dan wattagenja supaja disesuaikan seperti asalnya.

- d). Hubungan kathode kechasis terlepas.

Tjara mengetahuinja :

Periksalah hubungan antara chasis dengan kathodenja, terlepaskah? atau putuskah montagenja.

Tjara membetulkan :

Ganti montage jang baru bila putus. Dan soderkanlah kembali kalau terlepas soderannya.

- e). Tabung mata kutjing swak.

Tjara mengetahuinja :

Ukurlah masing2 electrodenja, kalau telah memenuhi syarat, jaitu : anode dan roosternja ada tekanannja dan pada lainnya baik semua, maka kita dapat memastikan kalau tabungnya jang swak. Jaitu emissie dari tabung tersebut sudah habis.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru, dan type dari tabung harus sama,
f). Pemidjar tidak menjala.

Tjara mengetahuinja :

Ukurlah filament/pemidjar tabung tersebut putuskah? Kalau tidak putus ukurlah tekanannja pada soket tersebut, kalau tidak ada tekanannja, periksalah soderan atau montage-nya serta gulungan net trapo-nya.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung mata kutjing baru, bila pemidjarnja putus.

Ganti montage baru atau soderkan kembali kalau hubungan-nya terlepas.

Bila tidak menjala, ini dapat disebabkan karena :

a). Weerstand anode putus / terlepas.

Tjara mengetahuinya :

Ukur anode tersebut, kalau tidak ada tegangan nja ter-njatalah weerstand itu putus.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand jang baru, nilai dan wattasenja harus sama atau bila wattasenja lebih besar kita juga dapat/boleh memakainja.

b). Hubungan pemidjar terlepas / putus atau kortsluiting.

Tjara mengetahuinya :

Periksalah hubungan2 tersebut dan filamentnja dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

Bila filament tabung jang putus gantilah tabungnja dengan type jang sama. Kalau hubungan2 jang, putus, maka soderlah kembali.

c). Tabung mata kutjing jang rusak.

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah masing2 electrode njera, memenuhi sjaratkah? atau tidak, kalau dimasing2 electrode ada tekanannja dan pada hubungannja baik semua. Ini dapat dipastikan, bahwa tabung mata kutjing tersebut jang rusak.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan tabung mata kutjing baru, dan type dari tabung ini harus disamakan seperti jang semula.

GANGGUAN2 DARI RADIO BATTERY

Pada pesawat penerima Radio Battery, kita juga sering mendapatkan kerusakan2 atau gangguan2 seperti pesawat pene-

rima lainnya, apabila pesawat tersebut tidak bunyi atau bersuara gembret, gerodokan, brom, dan lainnya. Kita boleh memperbaiki atau mengontrol memakai tjara jang sama pula dengan jang lainnya.

Dipesawat tersebut kita dapat membagi-bagikan kerusakan2nya jang sering sekali ditimbulkan sebagai berikut:

- Sumber arusnya swak atau aliranya habis.

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah aliran battery itu dengan Ampere meter, jang mana Ampere meter tersebut dihubungkan setjara deret dengan pesawat penerimaan, apabila nilai pengukuran aliran itu sudah turun Amperenya (dari pada semestinya), maka battery tersebut sudah swak.

Dengan tjara lain jaitu : kita mengukur tekanannya, apabila nilai tekanan dari battery tersebut sudah turun, maka berarti bahwa battery itu sudah swak.

Tjara membetulkan :

Kita gantikan battery tersebut dengan battery jang baru.

- Out-put bagian primaire jang putus.

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah tekanan anode eind-lamp/lampu akhir itu apabila tidak ada tekanannya, maka out-put bagian primairenya putus.

Atau dengan tjara lain kita ukur out-put tersebut dengan sebuah ohm meter, kalau ohm meter tersebut tidak dapat menunjukkan pada angka pengukuran, maka out-put itulah jang putus.

Tjara membetulkan :

Periksalah soderannya dulu, karena sering sekali udjung kawat tersebut lepas dari soderannya, maka kita tukup menjambungkan sadja atau menjoderkan kembali.

Lepaslah gulungan jang asli itu, hitunglah banjaknja belitom tersebut dan perhatikanlah arah gulungan itu dan lagi telitiilah besarnya kawat tembaga tersebut. Kemudian gulunglah lagi kembali dengan kawat tembaga jang baru dan arahnya djangan lupa serta banjaknja gulungan tadi.

Djika dapat setelah gulungan selesai pakailah lak open, agar supaja mendapatkan suatu isolasi jang lebih baik terhadap masing2 gulungan kawat tersebut.

c). Koppel condensator botjor.

Tjara mengetahuinja :

Ukurlah condensator tersebut dengan sebuah ohm meter dan pengukuran nilai chm meter ini harus diletakkan pada angka jang ketjil. Bila condensator diukur djarum ohm meter tidak boleh menunjukkan angka nol atau kurang sedikit. Kalau demikian halnya maka condensator tersebut dapat dikatakan baik.

Kita boleh memakai tjara lain jaitu : condensator kita beri tekanan pada udjung satunja \pm 250 volt dan udjung jang lainnya diukur dengan volt meter D.C. terhadap chassisnya. Nilai pengukuran volt meter ini harus diletakkan pada nilai angka jang lebih besar dulu, karena apabila condensator tersebut ternjata botjor betul, maka volt meter tadi akan menunjukkan angka pengukuran jang penuh dari tekanan jang kita berikan.

Kalau nilai pengukuran meter ini terlalu ketjil, dapat mengakibatkan meter tersebut mudah terbakar spoelnja.

Tjara membetulkan :

Gantilah condensator tersebut dengan jang baru dan nilai condensator itu harus disamakan serta tekanan kerdjanya djuga. Nilai tekanan kerja lebih besar lebih baik.

d). Weerstand dari scherm rooster putus.

Tjara mengetahuinja :

Scherm-rooster diukur dengan volt meter D.C. diantara scherm-rooster dengan chasisnya. Apabila scherm-rooster diukur tidak ada tekanannja, maka weerstand tersebut jang putus.

Atau dapat pula weerstand diukur dengan ohm meter, sekala ohm meter harus ditundukkan pada nilai pengukuran jang lebih besar dari nilai weerstand jang hendak diukur, kalau weerstand diukur djarum meter tidak djalan / gerak berarti weerstand tersebut sudah putus.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand tersebut dengan weerstand jang baru dan nilai weerstand itu harus sama besarnya serta wattasenja.

Bila weerstand satu watt jang putus kita boleh pakai dua weerstand jang setengah watt dihubungkan setjara parallel / sedjadjar, akan tetapi nilai weerstand ini harus dua kali lebih besar dari pada jang semula.

e). Ont koppel condensator botjor.

Tjara mengetahuinya :

Condensator dilepas dari soderannja, baru kita ukur dengan ohm meter (nilai pengukuran harus diletakkan pada angka jang ketjil), kalau djarum meter bergojang menundukkan keangka nol atau kurang sedikit, tandanya condensator tersebut botjor.

Atau dapat pula condensator kita ukur / periksa seperti tjara diatas pada tjara c tersebut.

Tjara membetulkan :

Ganti sadja condensator baru, kapasiteit dan tekanan kerdja harus diperhatikan pula, kalau dapat seperti jang asli. Dapat juga nilai tekanan kerdja jang lebih besar kita pasangkan.

f). Weerstand dari anode putus.

Tjara mengetahuinya :

Untuk mengetahui weerstand ini dapat kita lakukan seperti tjara diatas d.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru, nilai dan wattasenja harus sama seperti jang semula. Wattnya lebih besar lebih baik.

g). M.F. trafo setelan tidak tjojok atau rusak.

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah anode jang berhubungan dengan M.F. trafo tersebut kalau anode diukur tidak ada tekanannya atau berbabah-babah tekanannya, jaitu djarum penunduk nilai angka bergerak-gerak / madju mundur, tandanya M.F. trafo itu hampir putus kawatnya. (Pengukuran pada meter ini tidak menerima suatu sender atau siaran).

Untuk mengetahui ini dapat pula kita teliti dari penemuan, bila pesawat penerima tersebut menerima senter tidak bisa rata pada semua band gelombangnya dan lagi kalau menerima senter tabung mata kutjing tidak dapat bekerja / gerak, bila dapat hanya sedikit sekali, maka M.F. trafo tersebut sudah rusak atau setelannya tidak tjojok.

Dapat pula kita lakukan dengan lain tjara jajui : kita menggunakan condensator $\pm 100 \text{ PF}$ dihubungkan diantara anode kerooster (untuk M.F. I) dan diantara anode tabung penguat M.F. ke Detectienja (untuk M.F. II), kalau penggantian setjara ini ternjata baik atau lebih keras dan tabung mata kutjing dapat bekerjaa tandanya bahwa M.F. jang dipakai tadi sudah tidak tjojok setelannya atau sudah rusak.

Atau kita tjoba dengan M.F. trafo jang baru, kalau suara baik tandanya M.F. trafo tadi sudah rusak.

Tjara membetulkan :

Kita ganti M.F. trafo baru, tetapi frekuensi dari M.F. trafo tersebut harus ditjotjokkan pula sebab masing2 pesawat penerima menggunakan frekuensi jang berlainan. Misalnya ada pesawat penerima jang memakai frekuensi 452 KC, 465 KC dan 650 KC d.l.l.-nya. Maka dari itu frekuensi ini harus kita perhatikan, lagi pula frekuensi inilah jang menjesuaikan pada semua band gelombangnya.

Membetulkan dengan tjara melepas M.F. trafo tersebut dengan menjambung hubungan jang hendak putus itu.

Bila penjetelannja jang tidak tjojok, kita trim lagi trimmer M.F. trafo itu. Penjetelan M.F. trafo ini dapat kita lakukan dari M.F. trafo jangke-II dulu, trimmer dibagian secundairenja kita setel dulu sehingga suara senter jang didengar tadi keras betul, kemudian primairenja pula. M.F. trafo ke-I kita setel juga, dari secundairenja dulu dan primairenja pula sehingga mendapatkan gedjala2 jang sama seperti pada M.F. II. (Tjara penjetelan jang lebih djelas dapat dilihat pada buku Montir Radio Praktis sepenggarang dibagian M.F. trap).

Kalau pada pesawat penerima ini memakai tiga M.F. trafo maka ketiga2 M.F. trafo ini kita setel semua.

Kalau penjetelan trimmer M.F. ini tidak ada perobahan, waktu kern diputar keluar dan masuk tidak bekerjaa, ini di-

sebabkan trimmernja putus atau kortsluiting, jika demikian halnya kita gantikan sadja dengan trafo jang baru.

Akan tetapi bila kern trimmernja jang putus, kita boleh menggantikan / menggunakan kern trimmer jang lain untuk dipakainya.

h). Weerstand dari oscillator putus.

Tjara mengetahuinjá :

Kita ukur anode oscillator itu, kalau anode oscillator tidak ada tekanannja tandanya weerstand iniloh jang putus.

Kalau weerstand kita ukur dengan ohm meter seharusnya djangan ada aliran, sebab mudah menimbulkan spoel ohm meter putus, atau kita lepas weerstand itu baru diukur lebih aman.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan weerstand baru, nilai weerstand tersebut harus sama seperti asalnja.

i). Sakelar2 sering banjir debunja, sehingga kurang kontak.

Tjara mengetahuinjá :

Bila sakelar sudah diputar pada salah satu band gelombang dan kalau afstemkenop diputar pada suatu pemantjar / siaran tidak dapat menerima sender, akan tetapi bila sakelar spoel digojang kekiri atau kekanan sedikit sadja baru dapat menerima sender atau siaran.

Tjara membetulkan :

Sakelar2 spoel ditjutji dengan bensin atau kita bersihkan dengan sebuch puas tjet dengan menggunakan bensin untuk membersihkannya, tiuplah jang keras supaja debu jang melekat tadi djatuh semua.

Dapat djuga kita membersihkan sakelar2 dengan memutar2kan sakelar tersebut.

j). Fillament2 dari tabung penerima putus.

Tjara mengetahuinjá :

Ukurlah fillament masing2 tabung tersebut dengan menggunakan ohm meter atau dapat pula tabung2 itu kita tjabut dan diukur fillamentnja satu persatu.

Tjara membetulkan :

Ganti dengan tabung jang baru dan typenya harus kita perhatikan pula. Bila tabung jang diperlukan tidak ada kita boleh menggunakan dengan lain tabung / type, asalkan masing-masing electrode sama dan harus sama pula menurut tabelnya.

PESAWAT PENERIMA TIDAK BUNJI

Ini dapat disebabkan karena :

I. Bagian voeding atau P.S.A. (Plaat Spanning Aparaat).

a). Battery voeding swak (tekanan turun).

Tjara mengetahuinja :

Ukur dengan volt meter D.C. tekanan untuk pemidjar 1.5 — 2 V dan tekanan untuk pesawatnya 90V — 220V.

Tjara membetulkan :

Gantilah batterynya bila tekanan battery tersebut sudah tidak tijotjok. Ganti battery baru.

b). Accu voeding swak.

Tjara mengetahuinja :

Ukur dengan volt meter D.C. dengan penunduk angka jang ketjil. Tekanan accu tersebut 6 V — 12 V.

Tjara membetulkan :

Ganti accu baru. Bila 6 Volt jang rusak kita ganti dengan accu 6 Volt djuga. Kalau 12 Volt harus 12 Volt djuga kita pasangkan.

c). Vibrator pak atau trilernja tidak bekerdjia.

Tjara mengetahuinja :

Peganglah vibratomja, bergetarkanah? Bila tidak tandanya tidak bekerdjia. Periksalah ditrilemja (bagian platinanja) sudah habiskah?

Ganti vibrator baru atau trilernja kita perbaiki dengan platina baru.

d). Condensator electrolyt dari H.F. storing filter kont-sluiting (hubungan pendek).

Tjara mengetahuin ja :

Ukurlah dengan ohm meter atau volt meter.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator electrolyt baru. Kapasiteit dan tekanan kerdjanya harus sama.

e), Electrolyt condensator C1 /C2 botjor, Gambar XII.

Tjara mengetahuin ja :

Ukur dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

Ganti electrolyt baru, kapasiteit dan tekanan kerdjanya harus diperhatikan / sama.

f). Aflak spoel atau weerstandnya putus.

Tjara mengetahuin ja :

Ukur dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

Ganti Aflak spoel atau weerstand jang baru.

g). Tabung perata putus (swak).

Tjara mengetahuin ja :

Tjoba dengan tabung lain dengan Type jang sama, kalau suara baik tabung tadi telah swak.

Tjara membetulkan :

Ganti tabung baru dengan type jang sama.

h). Net transformator rusak / kortsluiting.

Tjara mengetahuin ja :

Lepaskan hubungan jang ke P.S.A.-nya, ukurlah masing2 tekanannja, kalau pada suatu rangkaian pada net tersebut tidak menimbulkan suatu tekanan maka ternjatah bahwa gulungan net tersebut kortsluiting. (Ukurlah dengan volt meter A.C.).

Tjara membetulkan :

Ganti net transformator baru, atau kita gulung lagi menurut semula / asalnja. Tjara menggulung dan perhitungannja dapat dilihat pada buku Montir Radio Praktis sepengarang.

i). Sakelar net trafo rusak.

Tjara mengetahuinjā :

Ukur dengan ohm meter, kalau waktu dibuka atau menutup ternjata tidak berhubungan, maka ternjatalah kalau sakelar njā jang rusak.

Tjara membetulkan :

Lepaskan kelem2nja dan kita perbaiki kontaknjā.

j). Sambungan2 montage /kawat terlepas.

Tjara mengetahuinjā :

Ukurlah rangkaian tersebut dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

Ganti montage baru atau tjukup dengan menjoder kembali sadja.

k). Zekering (Z) putus.

Tjara mengetahuinjā :

Ukurlah dengan ohm meter, zekering kita lepas dari tempatnjā. Dapat pula kita lihat dengan mata.

Tjara membetulkan :

Ganti zekering baru seperti asli atau dapat pula kita ganti dengan tjara membelitkm emildraat jang sama diameter njā/besarnja.

II. Bagian penguat getaran rendah:

a). Sprekspoel putus.

Tjara mengetahuinjā :

Ukurlah sprekspoel tersebut dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

Ganti loudspeaker baru, atau kita gulungkan lagi sprekspoelnja. Klem atau lem kertas konesnjā kita bukan dulu baru dikeluarkan kones kertas tersebut. Sprekspoel kita gulungkan kembali menurut arah semula, besar ketjilnjā emildraat (kawat) haruslah kita samakan pula, setelah lapis gulungan pertama selesai maka lapisan kedua kita gulungkan diatas lapisan pertama tadi, keduu udjung kawat tersebut kita sordarkan dan agar supaja gulungan tadi tidak ngelokor, maka berilah lem sedikit dekat udjungnjā (gulungan penghabisan).

Ketika mengembalikan konesnya / kertasnya, pada keliling koker kones kita beri penjekat kertas supaya kanan kiri koker-nya tidak bergosser pada maknitnya atau logam lain.

b). Out-put transformator bagian premaire putus:

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah dengan ohm meter atau ukurlah dengan volt meter pada tekanan anodenya, adakah tekanannya bila tak ada tekanannya maka berartilah bahwa premairenya tadi telah putus.

Tjara membetulkan :

Ganti out-put transformator baru dan sesuaikanlah hambatannya pada hambatan (R_i) dari tabung eindlampnya.

Atau dengan tjara menggulungkan kembali out-putnya. Besar ketiijnja kawat harus kita samakan seperti semula. Tjara menggulungnya dapat dipahami pada buku montir Radio Praktis sepenggarang dibagian NET. transformator.

c). Ont-koppel condensator atau condensator jang di parallelkan dibagian premiare dari out-put botjor.

Tjara mengetahuinya :

Lepaskan salah satu soderan jang terdapat pada out-put tersebut dan ukurlah ujung condensator jang dilepas tadi terhadap chassisnya dengan volt meter D. C. (batas ukurnya harus diletakkan jang agak tinggi / besar), kalau diukur ternyata ada tekanannya maka ternjatalah kalau condensator tersebut sudah hotjor.

Atau dapat pula kita ukur dengan sebuah ohm meter, apabila condensator tersebut ternjata botjor, maka kalau diukur dengan ohm meter terlihatlah djarum meternya menunjuk pada suatu angka atau ikenol.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, nilai dan tekanan kerdjanya haruslah sama seperti jang asal tadi.

d). Anode weerstand putus.

Tjara mengetahuinya :

Ukur dengan ohm meter. Atau dapat pula kita ukur tekanan dianodenya, kalau weerstand tersebut putus maka ter-

njatalah bahwa di anode tak ada tekanannya.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru, nilai dan wattage dari weerstand tersebut haruslah disesuaikan.

e). Kathode weerstand putus.

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah tekanan kathode tersebut, kalau tidak ada tekanannya maka pastilah weerstand tadi telah putus.

Atau dapat pula kita ukur dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru, nilai serta wattagenya supaja disamakan seperti jang semula.

f). Koppel condensator botjor.

Tjara mengetahuinya :

Berilah tekanan D.C. positip \pm 250 volt, ujung satunya kita tempelkan pada tekanan tersebut dan ujung lainnya kita ukur dengan volt meter D.C. terhadap titik tanah atau chasisnya kalau condensator botjor maka djarum meter tersebut akan menunjukkan pada suatu angka.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, nilai serta tekanan kerdjanja harus disesuaikan seperti jang semula.

g). Potensio-meter rusak / tak kontak.

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah dengan, ohm meter. Tempelkan ujung meter ini disalah satu ujung potensio-meternya dan ujung satunya kita tempelkan dibagian titik tengah potensio-meternya kemudian putarlah as potensio tersebut, kalau diputar ternya djarum meter tidak dapat bergerak / gojang, maka ternyatalah potensio-meter ini kontaknya terlepas atau rusak.

Apabila pengukuran ini baik, maka ujung jang satunya kita ukur juga dan kalau as potensio-meter diputar haruslah menunjuk pada suatu angka atau ke-angka nol.

Tjara membetulkan :

Ganti potensio-meter baru, nilai dari potensio-meter ini harus sama. Kalau potensio-meter ini terdapat suatu tjabang

maka gantilah juga jang ada tjabangnya, sebab tjabang tersebut untuk mendapatkan suatu anda yang lebih rendah.

III. Bagian penguat getaran menengah.

- M.F. trafo berhubungan pendek (kortsluiting).

Tjara mengetahuinya :

Ukurlah dulu M.F. tersebut dengan ohm meter, putuskah? atau ukurlah tekanan anodenya, adakah? Apabila hendak mengetahui M.F. tersebut kortsluiting, atau tidak, kita boleh memakai tjara sebagai berikut : trimlah / stellah trimernya kalau ditrim tidak ada perbedahan suaranya, maka tentualah bahwa M.F. tersebut kortsluiting.

Tjara membetulkan :

Ganti M.F. trafo jang baru, tetapi frekuensi dari M.F. tersebut harus diperhatikan pula, harus disesuaikan seperti jang aslinya.

- Anode weerstand putus.

Tjara mengetahuinya :

Ukur dengan ohm meter. Atau ukurlah tekanan anodenya jang melalui weerstand tersebut, kalau pada anodenya tidak terdapat tegangan, maka tentualah bahwa weerstand tersebut telah putus.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru, nilai serta wattagenya harus disamakan seperti semula.

- Ont-koppel condensator botjor.

Tjara mengetahuinya :

Ukur dengan ohm meter atau setjara memberi tekanan dan udjung satunya kita ukur dengan volt meter D.C. terhadap chasisnya.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, kapasiteit serta tekanan kerdjanya harus disesuaikan seperti semula.

IV. Bagian penjampur atau mixer.

- M.F. trafo putus atau kortsluiting.

Tjara mengetahuinja :

Untuk mengetahui M.F. trafo tersebut dapat dilakukan seperti diatas III a.

Tjara membetulkan :

Ganti M.F. trafo baru, frekuensi dari M.F. tersebut harus disesuaikan. Misalnya frekuensi tadi 450 kc, maka haruslah kita ganti M.F. trafo jang mempunyai frekuensi jang sedemikian rupa sehingga tjotjok bagi pesawat penerima tersebut.

b). Anode weerstand putus.

Tjara mengetahuinja :

Untuk mengetahui ini dapat dilakukan seperti diatas III b.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru, nilai dan wattagenja supaja disamakan seperti jang semula.

c). Ont-koppel condensator botjor.

Tjara mengetahuinja :

Tjara ini dapat dilakukan seperti diatas III c.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, kapasiteit serta tekanan berdjanja harus disamakan seperti asal.

d). Variable condensator kortsluiting.

Tjara mengetahuinja :

Lepaskanlah montage jang disoderkon pada variablenja dan ukurlah diantara setator dan rotornja dengan sebuah ohm meter, kemudian putarlah variablenja dan lihatlah pada djarum meternja, kalau variable diputar bila terlihat bahwa djarum meter bergerak atau menundukkan pada angka pengukuran, maka ternjatalah kalau variable tersebut kortsluiting. Akan tetapi kalau pada pengukuran ini tidak apa-apa, maka pada geng / gang satunjapun harus diukur pula.

Tjara membetulkan :

Pisahkanlah keping2nya diantara satu sama lain agar supaja keping2 tersebut tidak berhubungan. Akan tetapi apabila keping2 ini terdapat kortsluiting semua, maka kita tidak boleh memisah2kan keping tersebut satu persatu, hendaknya

sekerup jang terdapat pada sebelah variable kita kendorkan dulu kemudian kita setel sekerupnya, sebab penjetelan pada sekerup2 ini dapat memindahkan kedudukan keping2 tersebut.

e). Spoel gelombang tidak hubungan / putus.

Tjara mengetahuinja :

Ukurlah dengan ohm meter pada spoel tersebut.

Tjara membetulkan :

Bukalah gulungan tersebut dan perhatikanlah gulungan-nya sambunglah kawat jang putus tadi dan gulungkan kembali.

f). Sakelar kotor tidak kontak.

Tjara mengetahuinja :

Peganglah rooster mixernja bila terdengar suara druut dan kemudian dipindahkan kebagian muka sebelum melalui sakelar, peganglah lubang antenenja atau lubang antene kita geser dengan obeng, bila tidak terdengar suaranya maka ternjatalah bahwa kontak sakelar tidak kontak.

Tjara membetulkan :

Tutujilah sakelar itu dengan bensin dan bersihkan dengan puas tjat agar supaja kotoran tadi tidak melekat pada kontak sakelarnja, sambil memutar-mutar kan sakelarnja sambil mentjutji dengan bensin.

g). Trimer condensator kortsluiting.

Tjara mengetahuinja :

Kita ambil sebuah obeng, kontakkanlah trimer tersebut jang positip dengan negativnya, kalau ternjata tidak ada perbedakan atau tidak terdapat suatu suara krak (pada oscillatori), dulu kemudian jang muka), maka ternjatalah kalau trimer ini kortsluiting.

Tjara membetulkan :

Ganti trimer condensator baru. Kapasiteit dari trimer tersebut harus disesuaikan seperti jang asalnja.

V. Bagian H.F. atau penguat getaran tinggi,

a). Anode spoel / weerstand putus.

Tjara mengetahuinja :

Ukur dengan ohm meter, atau ukurlah tekanan anodenja, kalau tidak ada tekanannja maka pastilah bahwa anode spoel/weerstand putus.

Tjara membetulkan :

Ganti anode weerstand/spoel baru, nilai weerstand dan wattagenja harus sama. Akan tetapi kalau spoelnja jang putus, maka kita dapat menggulung kembali menurut besar ketjilnja kawat tadi.

- b). Ont-koppel condensator botjor.

Tjara mengetahuinja :

Ukur dengan ohm meter atau kita ukur dengan volt meter setjara pemberian tekanan.

Tjara membetulkan :

Ganti condensator baru, kapasiteit dan tekanan kerdjana harus diperhatikan djuga.

- c). Kathode weerstand putus.

Tjara mengetahuinja :

Ukur dengan ohm meter. Atau kita ukur memakai volt meter, kalau diukur tidak ada tekanan maka terjatalah weer stand tersebut jang putus.

Tjara membetulkan :

Ganti weerstand baru. Nilai dan wattagenja harus disamakan seperti jang asal.

- d). Variable condensator bergoser (kortsluiting).

Tjara mengetahuinja :

Tjara untuk mengetahui ini dapat dilakukan seperti diatas IV d.

Tjara membetulkan :

Pembetukan variable ini kita tjuhup memakai tjara seperti diatas IV d.

- e). Spoel2nja putus atau tidak berhubungan.

Tjara mengetahuinja :

Ukur dengan ohm meter.

Tjara membetulkan :

Sambungkanlah spoel2 jang putus tadi atau usahakan-
lah hubungan jang tidak kontak itu supaja berhubungan
betul2.

VI. Bagian tabung2 radionja swak.

- a). Tabung perata swak / emissienja habis.
- b). Tabung achir swak / emissienja habis.
- c). Tabung penguat L.F. swak / emissienja habis.
- d). Tabung detertor swak / emissienja habis.
- e). Tabung penguat frekuensi menengah swak.
- f). Tabung penjampur atau mixer swak.
- g). Tabung penguat H.F. swak / emissienja habis.

Tjara mengetahuinya :

Untuk mengetahui tabung2 tersebut, (jaitu a — g) ta-
bung2 kita ukur dengan lampen testen (tes lampu) prosen-
tasi dari lampu2 ini dapat kita lihat dimilli meternja, kalau
tabung jang diukur itu ternjata baik, maka penundjukan dari
mèter milli ampere-nja itu penuh, sebab emissie tabung ter-
sebut sangat tjukup. Dan kalau penundjukan suatu angka
jang tidak tjukup ini menandakan bahwa angka itulah jang
memastikan kalau emissie dari tabung tersebut tidak tjukup
atau prosentasi dari tabung ini sudah kurang.

Atau dapat pula kita mengetahui dengan tjara sebagai
berikut : tabung2 tersebut kita tjoba / ganti dengan tabung
jang lama, satû persatu kita gantikan pada pesawat jang
burji tadi, kalau suara baik maka berarti bahwa tabung tadi
jang telah swak / emissienja habis.

Tjara membetulkan :

Untuk pembetulan ini ialah tak lain dan tak bukan hanja
menggantikan tabung jang baru, akan tetapi bila kita meng-
gantikan sesuatu tabung haruslah sama type-nja.

Kalau pembetulan setjara demikian ini tak berhasil, ma-
ka periksalah lagi, setingkat demi setingkat menurut pema-
gnija, maka tjara ini dapat dilihat pada buku Montir Radio
Praktis sepengarang.

S O A L D J A W A B

Out-put trafo diatasnya diterakan bahwa dibagian primairenja 5000 ohm dan secundairenja 3 ohm. Akan tetapi bila diukur dengan ohm meter, djarum tersebut tidak sesuai dengan angka tadi, mengapakah itu ?

Jawab : Out-put trafo jang diterakan angka tersebut, adalah hambatan jang terdapat dari aliran bertukar, djadi bukannya dari aliran rata, maka tidak dapat diukur dengan ohm meter itu.

Bagaimanakah tjaranja untuk mengetahui hambatan sprekspoel dengan tjara jang mudah ?

Jawab : Untuk mudahnya kita ukur dengan ohm-meter (ohm meter harus jang halus), dan hasil pengukuran itu kita kalikan lagi dengan angka sebesar 1,25 — 1,5, maka nilai itulah jang menentukan dari hambatan tersebut.

Apakah akibatnya bila net trafo terdapat suatu kotoran ke mudian dikerok sehingga bersih pada tepinya ?

Jawab : Pada umumnja kotoran jang terdapat ditepi kern itu adalah lak atau sisih lak openan tadi, bila lak tersebut dibersihkan / dikerok, maka dapatlah mengakibatkan panas jang lebih tinggi, karena tiap-tiap lapis kern tadi satu sama lain berhubungan pendek, maka mudahlah menimbulkan panas jang lebih tjeput dan mudahlah terbakarnya net trafo tersebut.

Pengeras suara bila dipasang piringan hitam maka suara djarum sek-sek tadi terdengar, bagaimanakah tjaranja untuk menghindarinya ?

Jawab : Kita pakai sebuchi weerstand 130 k ohm dihubungkan dari pick-up kerrooster tabung L.F. pertama dan satu condensator 50 kp dihubungkan dari rooster L.F. pertama tadi kechassis (berlaku untuk pick-up kristal).

Apakah akibatnya bila out-put dibagian primairenja putus ?

Jawab : Out-put dibagian primairenja jang putus terutama pesawat tersebut tidak bunji dan lagi pada tabung achirnya terlihatlah suatu sinar / tjahaja jang merah sekali, karena diakibatkan banjarnja electron2 jang dihisap oleh rooster g2 itu.

Sudah terbit !!

SERI PENGETAHUAN TEKNIK



Sudah terbit !!

1. Montir Radio Praktis . . . Rp. 45,-

Oleh : Fu Suen Fang

I S I buku :

1. Pengetahuan tentang sekema-sekema dan alat-alat serta code-code jang lengkap sekali.
2. Tjara membuat meter-meter jang sederhana serta tjara mempergunakannja.
3. Tjara menghitung transformator serta tjara menggulungnya.
4. Tjara service / memperbaiki menurut masing2 tingkat atau pembagiannja.
5. Tjara menjetel M.F. transformator dan trimmer2 dan lain2nya.

2. HI - FI & STEREO No. 1 Rp. 54,-

Oleh : Fu Suen Fang

Kumpulan sekema-sekema diagram untuk Radio dan pengeras suara.

3. HI - FI & STEREO No. 2 Rp. 75,-

Oleh : Fu Suen Fang

Kumpulan sekema-sekema diagram untuk Radio dan pengeras suara.

Pusat Pendjual :

Toko Buku - Pigora A B A D I Pasar Blauran — Surabaja.